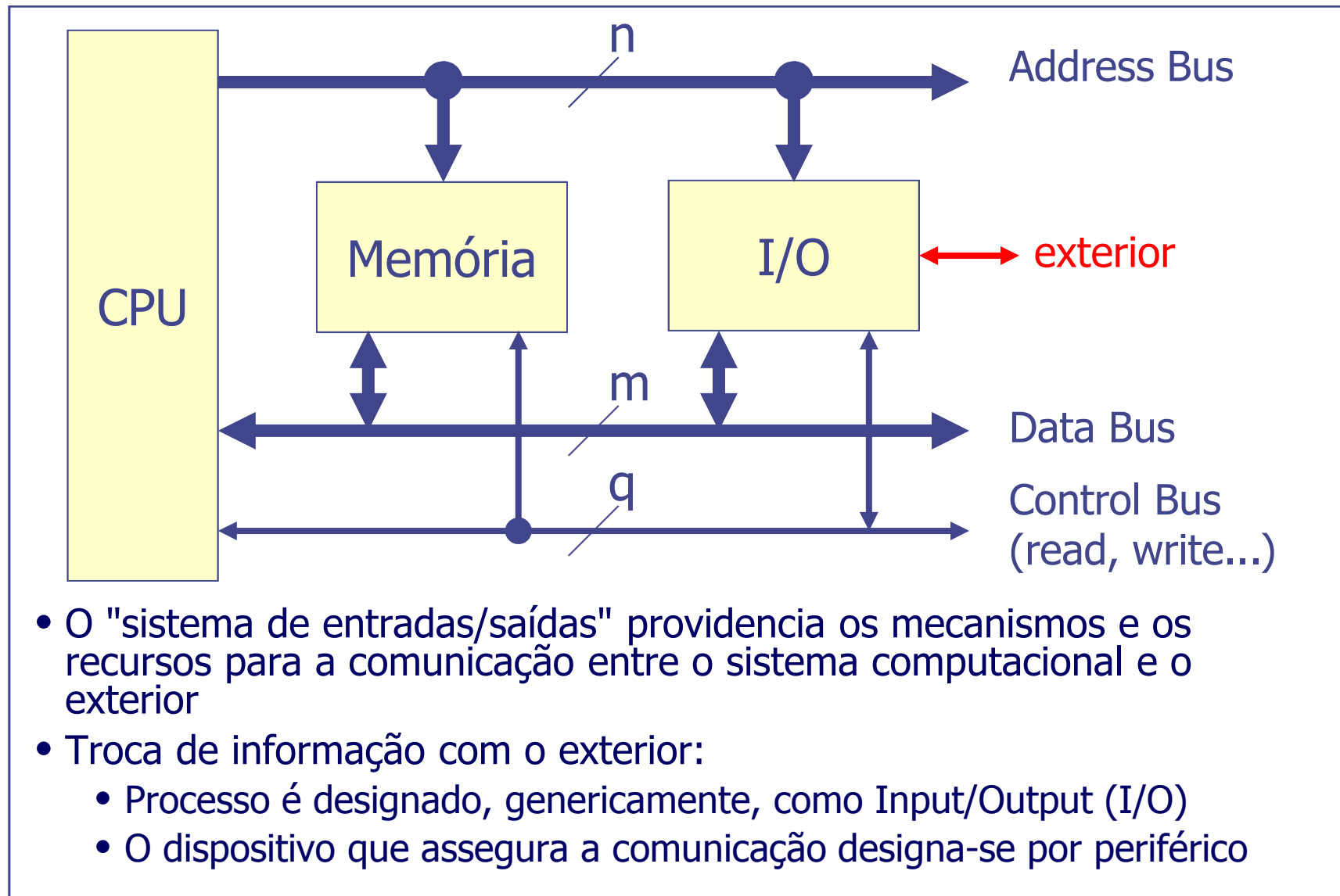


Aulas 3, 4 e 5

- Noção de periférico; estrutura básica de um módulo de I/O; modelo de programação
- Endereçamento das unidades de I/O
- Descodificação de endereços e geração de sinais de seleção de memória e unidades de I/O
- Mapeamento no espaço de endereçamento de memória
- Exemplo de um gerador de sinais de seleção programável
- Estrutura básica de um porto de I/O de 1 bit no microcontrolador PIC32. Estrutura dos portos de I/O de "n" bits.

José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Oliveira e Silva, Nuno Lau


Introdução



Introdução

- Dispositivos periféricos:
 - Grande variedade (por exemplo: teclado, rato, unidade de disco ...)
 - Com métodos de operação diversos
 - Assíncronos relativamente ao CPU
 - Geram diferentes quantidades de informação com diferentes formatos a diferentes velocidades (de alguns bits/s a dezenas de Megabyte/s)
 - Mais lentos que o CPU e a memória
- É necessária uma interface que funcione como um adaptador entre as características intrínsecas do dispositivo periférico e as do CPU / memória
- **Módulo de I/O**

Módulo de I/O

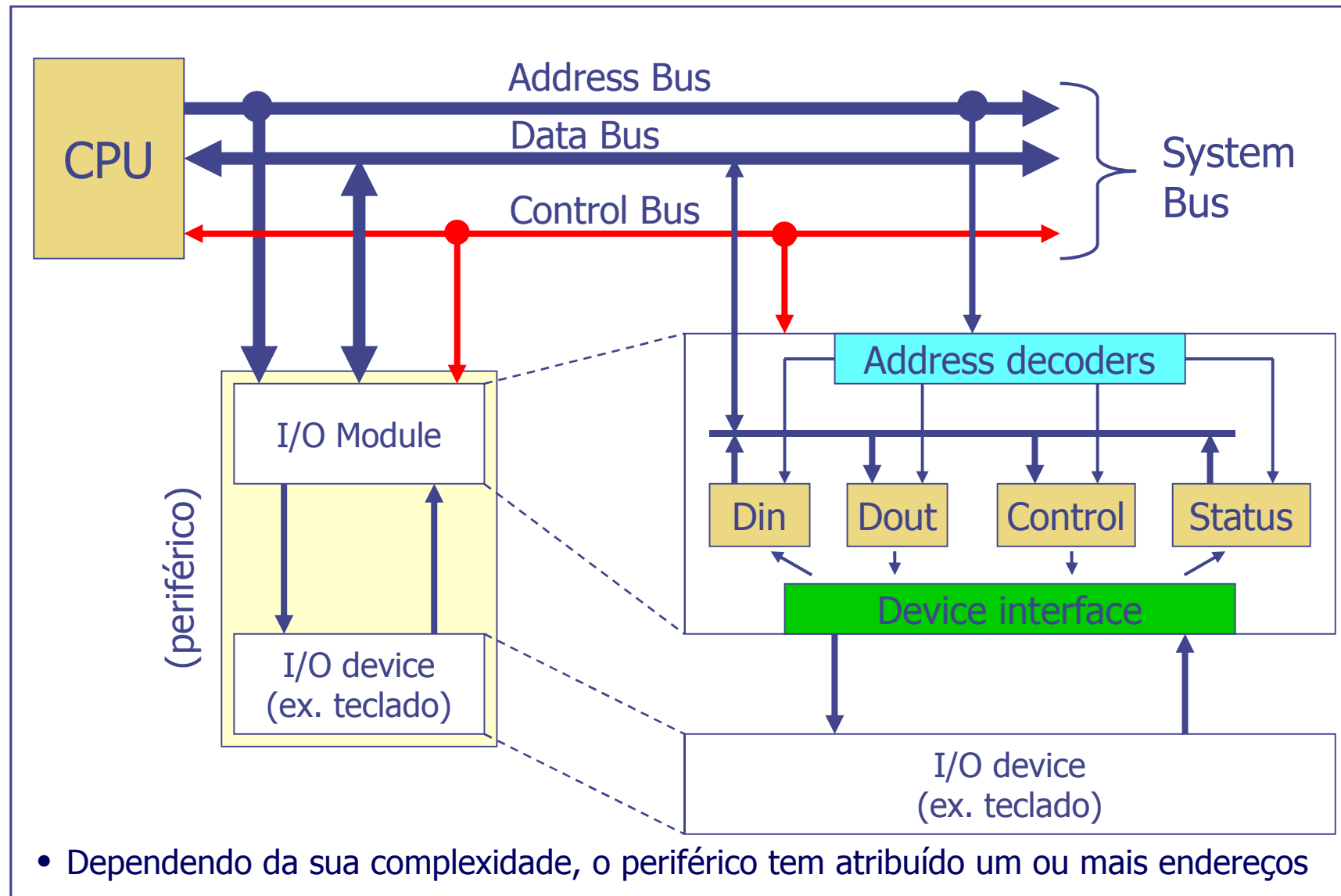

Módulo de I/O

- O módulo de I/O pode ser visto como um módulo de compatibilização entre as características e modo de funcionamento do sistema computacional e o dispositivo físico propriamente dito.
- Ao nível do hardware:
 - Adequa as características do dispositivo físico de I/O às características do sistema digital ao qual tem que se ligar. O periférico liga-se ao sistema através dos barramentos, do mesmo modo que todos os outros dispositivos (ex. memória)
- Interação com o dispositivo físico:
 - Lida com as particularidades do dispositivo, nomeadamente, formatação de dados, deteção e gestão de situações de erro, ...
- Ao nível do software:
 - Adequa o dispositivo físico à forma de organização do sistema computacional, disponibilizando e recebendo informação através de registos; esta solução esconde do processador a complexidade e os detalhes de implementação do dispositivo periférico

Módulo de I/O

- O módulo de I/O permite ao processador ver um modelo simplificado do periférico, escondendo os detalhes de funcionamento
- Com a adoção do módulo de I/O, o dispositivo externo, independentemente da sua natureza e função, passa a ser encarado pelo processador como uma coleção de registos de dados, de controlo e de *status*
- A comunicação entre o processador e o periférico é assegurada por operações de escrita e de leitura, em tudo semelhantes a um acesso a uma posição de memória
 - Ao contrário do que acontece na memória, o valor associado a estes endereços pode mudar sem intervenção do CPU
- O conjunto de registos e a descrição de cada um deles são específicos para cada periférico e constituem o que se designa por **modelo de programação do periférico**

Módulo de I/O – modelo de programação

- **Data Register(s)** (*Read/Write*)
 - Registo(s) onde o processador coloca a informação a ser enviada para o periférico (*write*) e de onde lê informação proveniente do periférico (*read*)
- **Status Register(s)** (*Read only*)
 - Registo(s) que engloba(m) um conjunto de bits que dão informação sobre o estado do periférico (ex. operação terminada, informação disponível, situação de erro, ...)
- **Control Register(s)** (*Write only* ou *Read/Write*)
 - Registo(s) onde o CPU escreve informação sobre o modo de operação do periférico (comandos)
- É comum um só registo incluir as funções de controlo e de *status*. Nesse caso, um conjunto de bits desse registo está associado a funções de controlo (*read/write* ou *write only bits*) e outro conjunto a funções de status (*read only bits*)

Comunicação entre o CPU e outros dispositivos


- A iniciativa da comunicação é sempre do CPU, no contexto da execução das instruções
- A comunicação entre o CPU e um dispositivo externo genérico envolve a existência de um **protocolo** que ambas as partes conhecem e respeitam
- Definem-se, assim, duas operações básicas:
 - **Write** (fluxo de informação: CPU → dispositivo externo)
 - **Read** (fluxo de informação: CPU ← dispositivo externo)
- Uma operação de acesso do CPU a um dispositivo externo envolve:
 - Usar o barramento de endereços para especificar o **endereço do dispositivo a aceder**
 - Usar o barramento de controlo para sinalizar qual a operação a realizar (*read* ou *write*)
 - O barramento de dados assegura a transferência de dados entre as duas entidades envolvidas na comunicação

Seleção do dispositivo externo

- **Operação de escrita** (CPU → dispositivo externo)
 - apenas 1 dispositivo deve receber a informação colocada pelo CPU no barramento de dados
- **Operação de leitura** (CPU ← dispositivo externo)
 - apenas 1 dispositivo pode estar ativo no barramento de dados
 - os dispositivos, quando inativos, têm que estar eletricamente desligados do barramento
 - é obrigatório utilizar circuitos com saída **Tri-State**
- Num sistema computacional há múltiplos circuitos ligados ao barramento de dados
 - unidades de I/O
 - circuitos de memória
- Há, pois, necessidade de, a partir do endereço gerado pelo CPU, **selecionar apenas um** dos vários dispositivos existentes no sistema


Barramento simples (revisão)

 - Barramento (bus) - conjunto de ligações (fios) agrupadas, geralmente, segundo uma dada função; cada ligação transporta informação relativa a 1 bit.
- Exemplo – barramento de 4 bits que liga os dispositivos A e B



Barramento partilhado (revisão)

 
- Barramento partilhado (*shared bus*) - barramento que interliga vários blocos do sistema de computação
- Exemplo: barramento de interligação entre os blocos funcionais A, B e C.




- Neste exemplo, a comunicação pode realizar-se de A para B, de C para A ou de C para B

Porta *Tri-State*

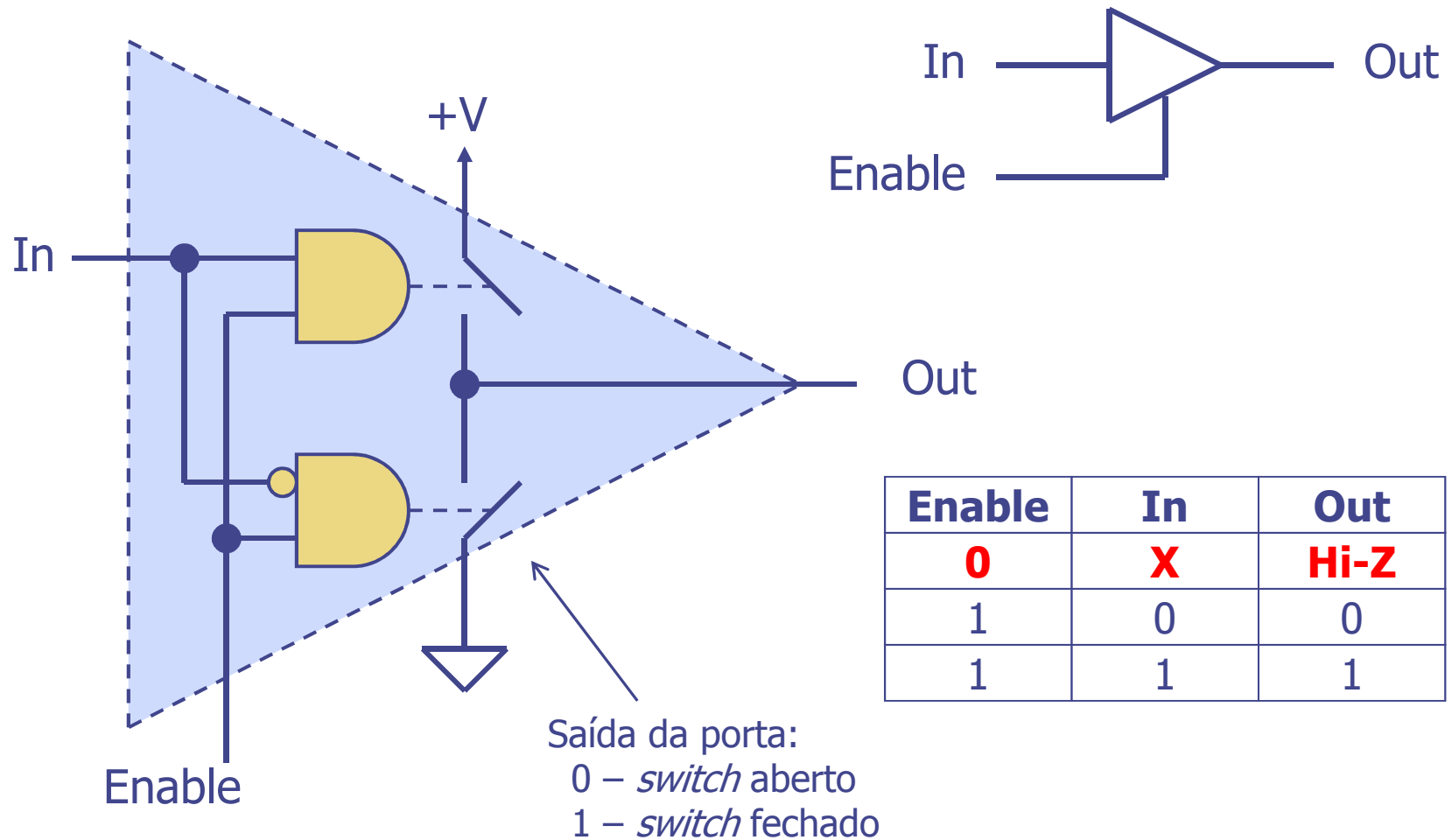
- Modelo de funcionamento de uma porta *Tri-State*



Ligação a um barramento partilhado

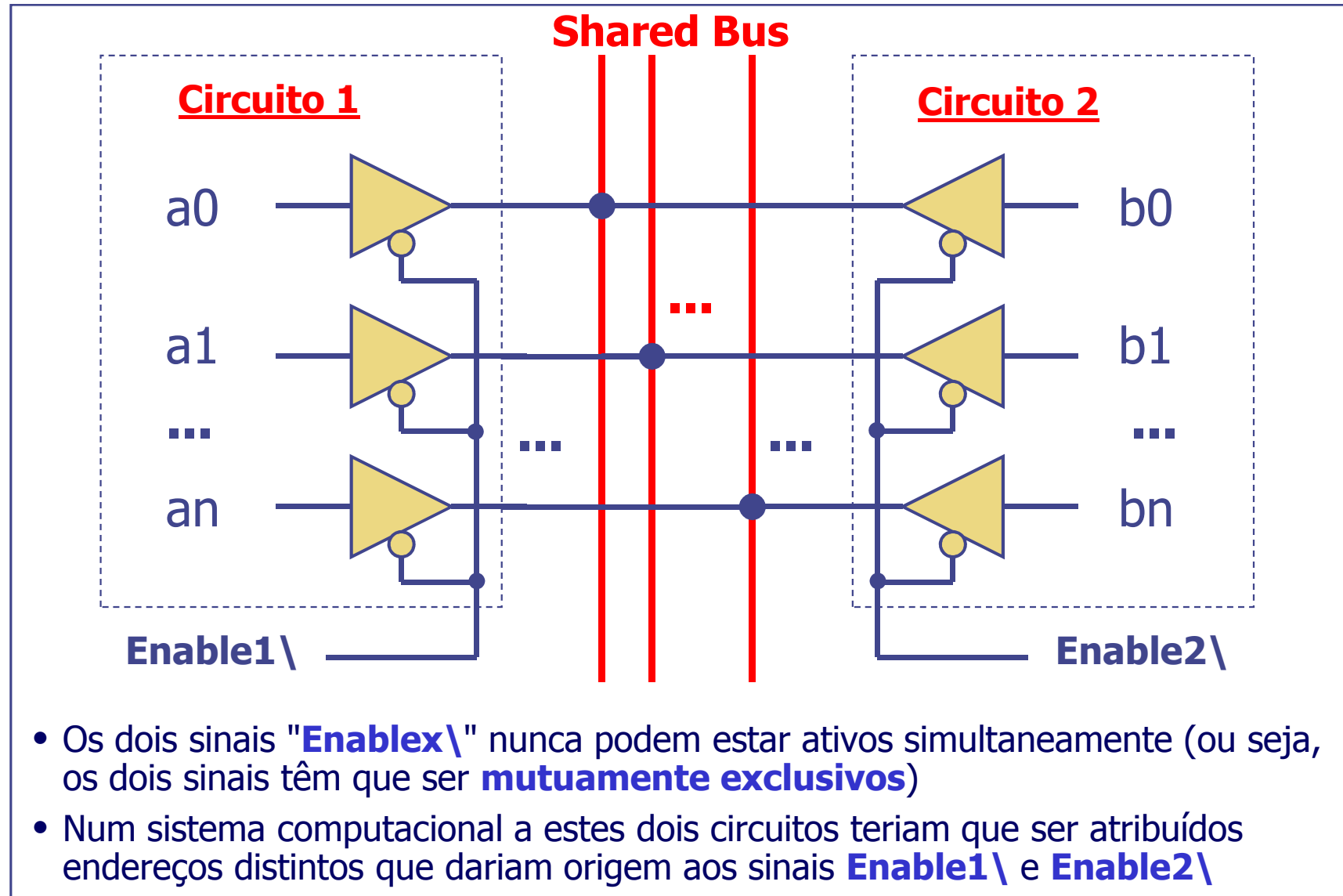

Seleção do dispositivo externo

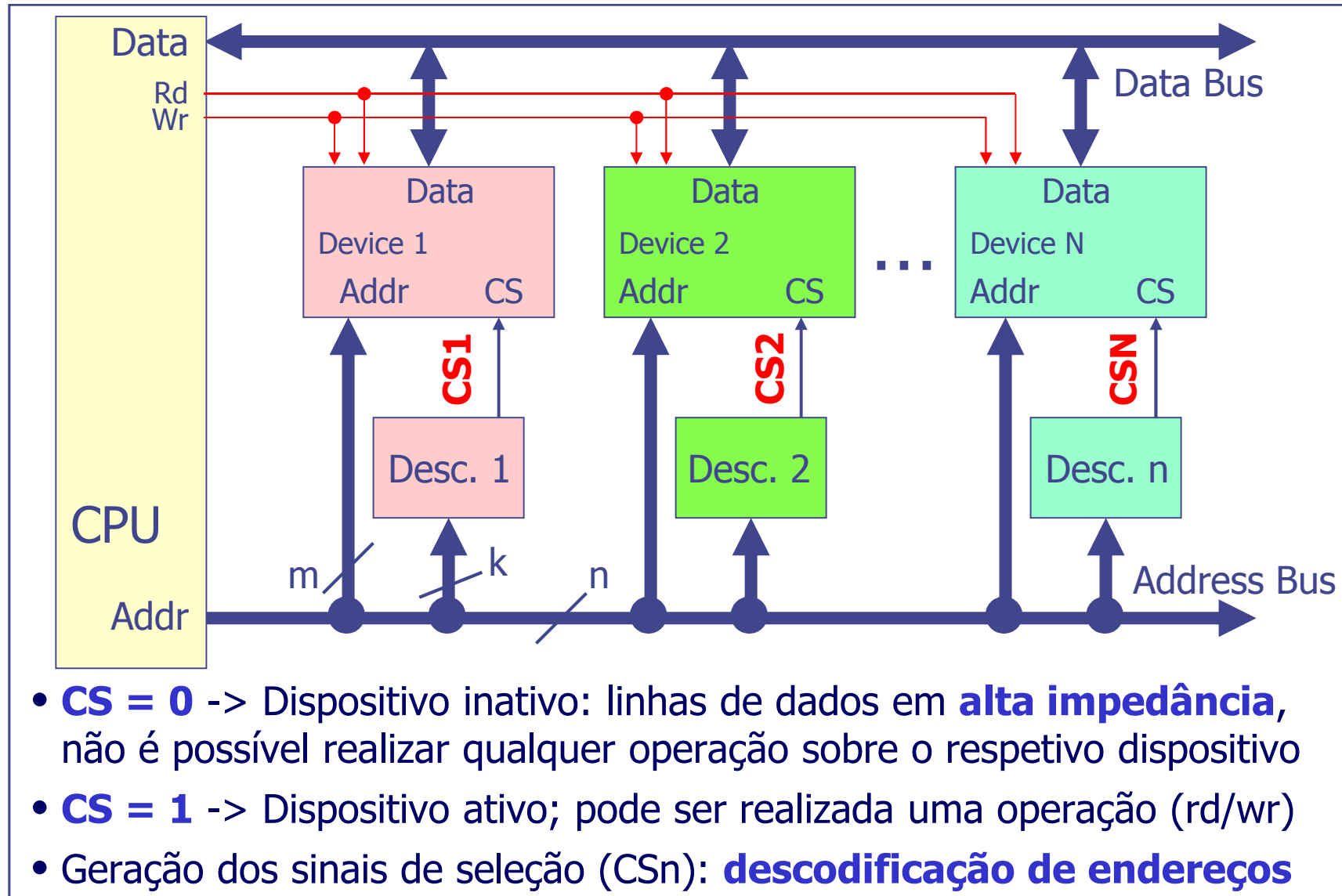

Seleção do dispositivo externo

- Para ser possível o acesso individualizado a todos os recursos disponíveis, o dispositivo externo pode necessitar de apenas um endereço ou de uma gama contígua de endereços.
- Exemplos:
 - Para aceder a um porto de saída de 1 byte (por exemplo implementado como um registo de 8 bits) será apenas necessário 1 endereço
 - Para aceder a todas as posições de uma memória de 1kB são necessários, numa organização *byte-addressable*, 1024 endereços consecutivos (10 bits do barramento de endereços)
 - Para aceder a todos os recursos de um periférico com 5 registos internos, de 1 byte cada, são necessários 5 endereços distintos (3 bits do barramento de endereços)
- A implementação do decodificador de endereços para um dado dispositivo tem que ter em consideração, entre outros aspetos, as necessidades de endereçamento desse dispositivo


Mapeamento no espaço de endereçamento

- Exemplo de mapeamento de dispositivos no espaço de endereçamento do microprocessador:

- Espaço de endereçamento de 16 bits ($2^{16} = 64k$, $A_{15}-A_0$)
- Organização *byte-addressable*
- Dispositivos a mapear:
 - porto de saída de 8 bits,
 - memória RAM de 1k x 8 (1 kB) – 10 bits
 - memória ROM de 2k x 8 (2 kB) – 11 bits
 - periférico com 5 registos de 8 bits – 3 bits


- Com estes dados, uma possível solução para o mapeamento dos 4 dispositivos é:

 - Memória de 1kB: [0x0000, 0x03FF]
- Porto de 1 byte: 0x0500
- Periférico: [0x0600, 0x0604]
- Memória de 2kB: [0xF800, 0xFFFF]



Endereçamento das unidades de I/O


- *Memory-mapped I/O*

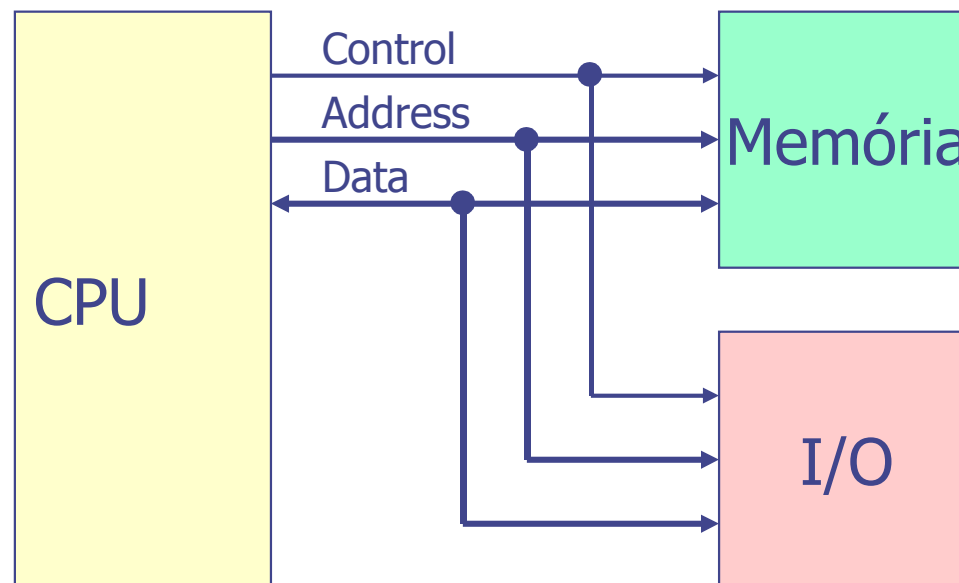

- Memória e unidades de I/O coabitam no mesmo espaço de endereçamento
- Uma parte do espaço de endereçamento é reservada para periféricos

Endereçamento das unidades de I/O


- *Memory-mapped I/O*

 

- Às unidades de I/O são atribuídos endereços do espaço de endereçamento de memória
- O acesso às unidades de I/O é feito com as mesmas instruções com que se acede à memória (**lw**, **lb**, **sw** e **sb** no caso do MIPS)


Endereçamento das unidades de I/O

- I/O Isolado

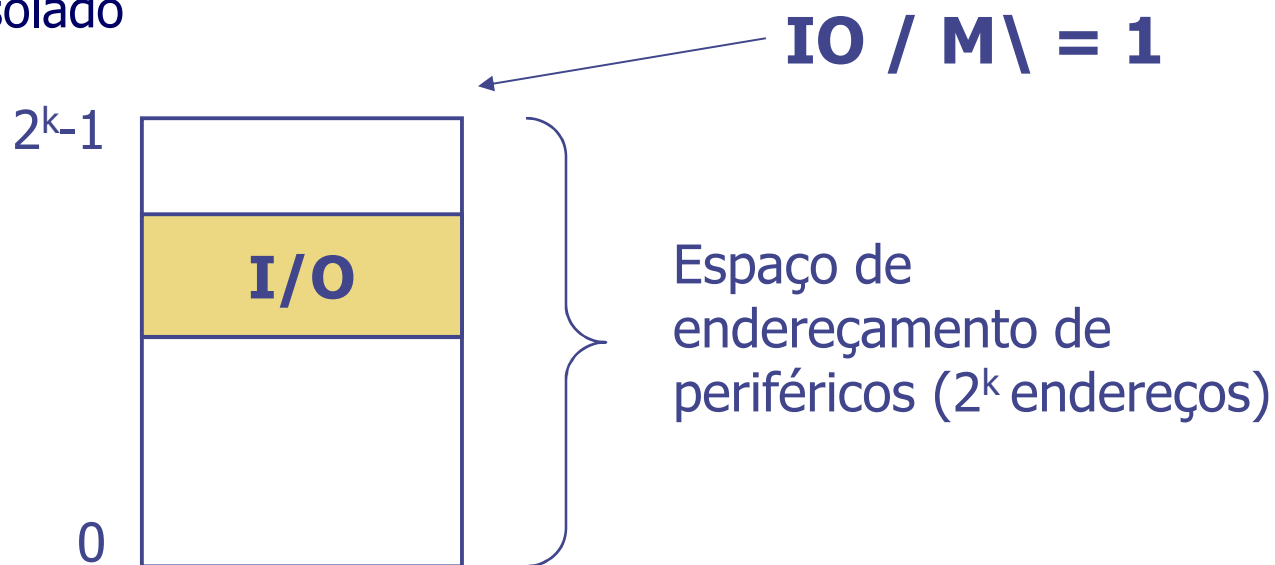

- Memória e periféricos em espaços de endereçamento separados
- Sinal do barramento de controlo indica a qual dos espaços de endereçamento (I/O ou memória) se destina o acesso; por exemplo $\text{IO}/\text{M}\backslash$:
 - $\text{IO}/\text{M}\backslash=1$ -> acesso ao espaço de endereçamento de I/O
 - $\text{IO}/\text{M}\backslash=0$ -> acesso ao espaço de endereçamento de memória
- O acesso às unidades de I/O é feito com instruções específicas

Descodificação de endereços

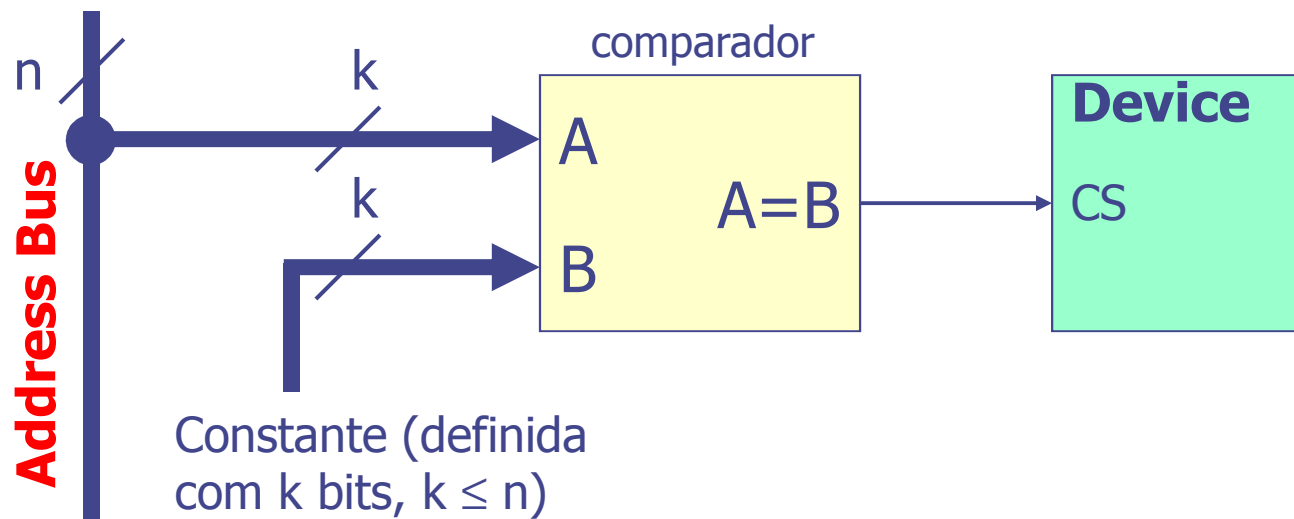


- O dispositivo é selecionado quando a combinação binária presente nos k bits do *address bus* for igual à constante (entrada B)
- "CS": *Chip Select* (ou "CE" – *Chip Enable*)

Descodificação de endereços

- Supondo um CPU com um barramento de endereços de 16 bits e um barramento de dados de 8 bits
 - 16 bits ($A_{15}-A_0$) $\rightarrow (2^{16}=64\text{ k})$
 - 8 bits (D_7-D_0)
- **Exemplo 1:** ligação de um porto de saída de 1 byte ao CPU
- **Exemplo 2:** ligação de uma memória de 1 kByte ao CPU
 - 1 kByte ($1\text{k} \times 8$) - 10 bits de endereço ($2^{10}=1\text{k}$)


Descodificação de endereços

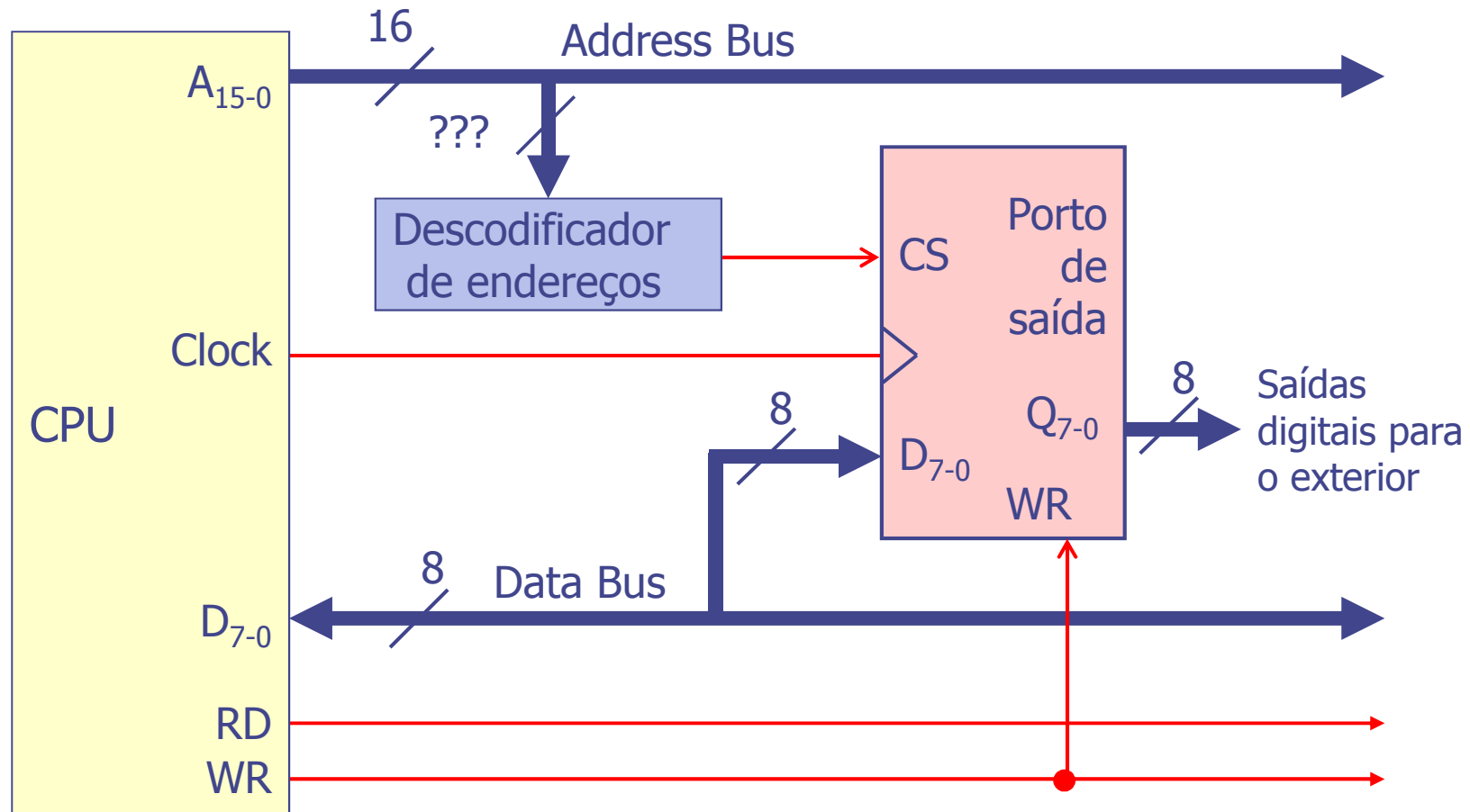- Exemplo 1: ligação de um porto de saída de 1 byte ao CPU



Descodificação de endereços

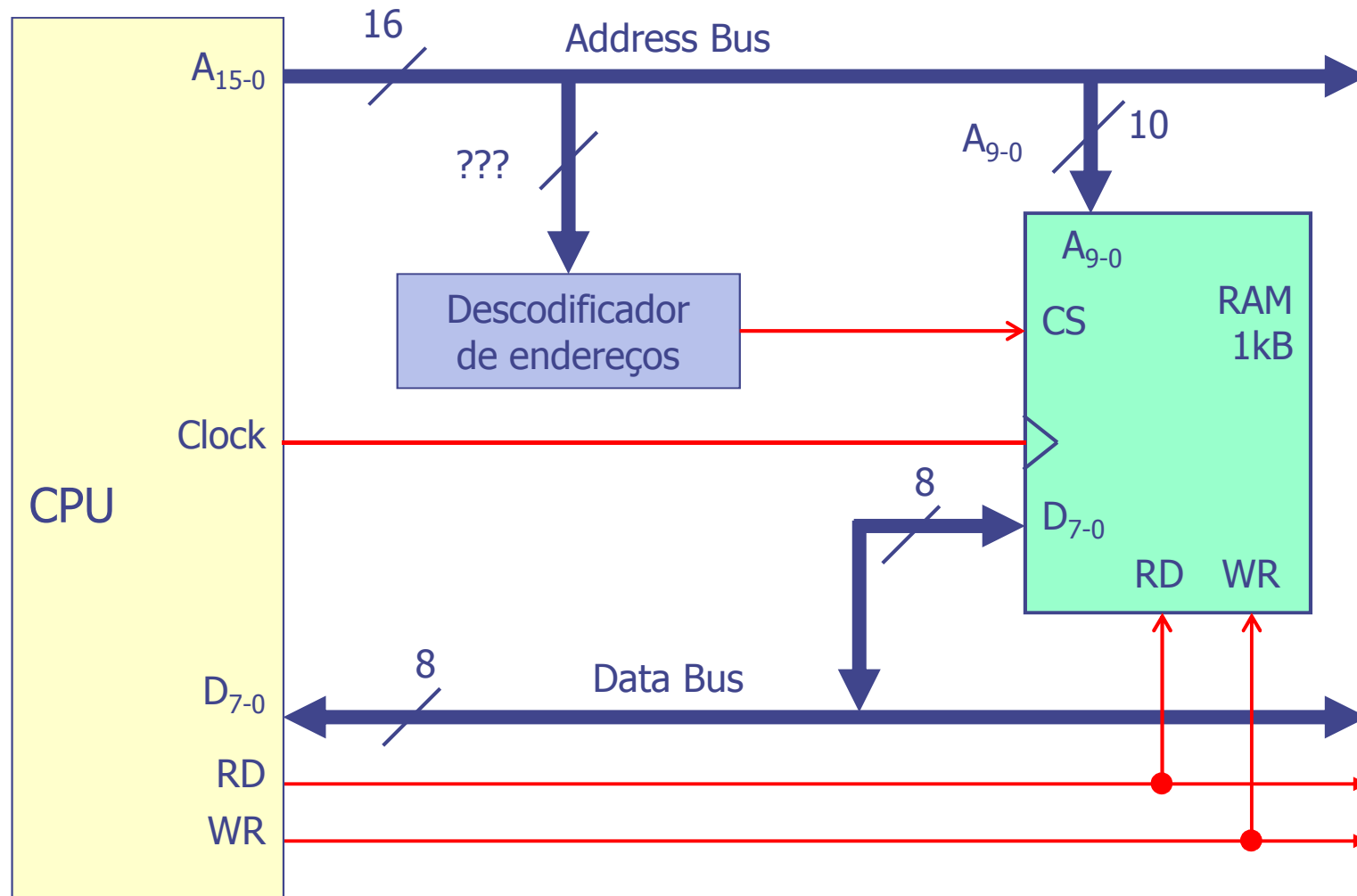- Exemplo 2: ligação de uma memória de 1 kByte ao CPU



- Ligação do porto de saída e da memória



Descodificação de endereços

- Descodificação total
 - Para uma dada posição de memória/periférico existe apenas um endereço possível para acesso
 - Todos os bits relevantes são descodificados
- Descodificação parcial
 - Vários endereços possíveis para aceder à mesma posição de memória/periférico
 - Apenas alguns bits são descodificados
 - Conduz a circuitos de descodificação mais simples (e menores atrasos)

Descodificação de endereços

- Descodificador de endereços da memória do exemplo anterior (1k)
 - Supondo que se pretende a memória mapeada a partir do endereço 0x0000 do espaço de endereçamento de 16 bits, quantos bits será necessário descodificar? Quais são esses bits?
- Descodificador de endereços do porto de saída
 - Supondo que se pretende o porto mapeado no endereço 0x0500 do espaço de endereçamento de 16 bits, quantos bits será necessário descodificar? Quais são esses bits?

- Descodificação total para o caso do porto:

$$A0 \setminus \Leftrightarrow \overline{A0}$$

$$0x0500 = 0000 \text{ } 0\textcolor{red}{1}0\textcolor{red}{1} \text{ } 0000 \text{ } 0000$$

$$CS = A15 \setminus . A14 \setminus . A13 \setminus . A12 \setminus . A11 \setminus . \textcolor{red}{A10} . A9 \setminus . \textcolor{red}{A8} .$$

$$A7 \setminus . A6 \setminus . A5 \setminus . A4 \setminus . A3 \setminus . A2 \setminus . A1 \setminus . A0 \setminus$$

Qual a consequência de se remover da expressão acima o termo $A0 \setminus$?

Descodificação de endereços


- Para o descodificador da memória do exemplo anterior



- Para garantir que a memória de 1kB está mapeada a partir do endereço 0x0000 (na gama 0x0000-0x03FF), há várias soluções possíveis. Vamos analisar as seguintes 3:
 - 1) **descodificação total** – usar os 6 bits A_{15} a A_{10} (ex. **000000**)
 - 2) **descodificação parcial** – usar apenas A_{13} , A_{12} , A_{11} e A_{10} e ignorar A_{15} e A_{14} (e.g. **xx0000**)
 - 3) **descodificação parcial** – usar A_{15} , A_{14} , A_{13} e A_{12} e ignorar A_{11} e A_{10} (e.g. **0000xx**)
- Que implicações têm estas escolhas?

Descodificação de endereços – descodificação total

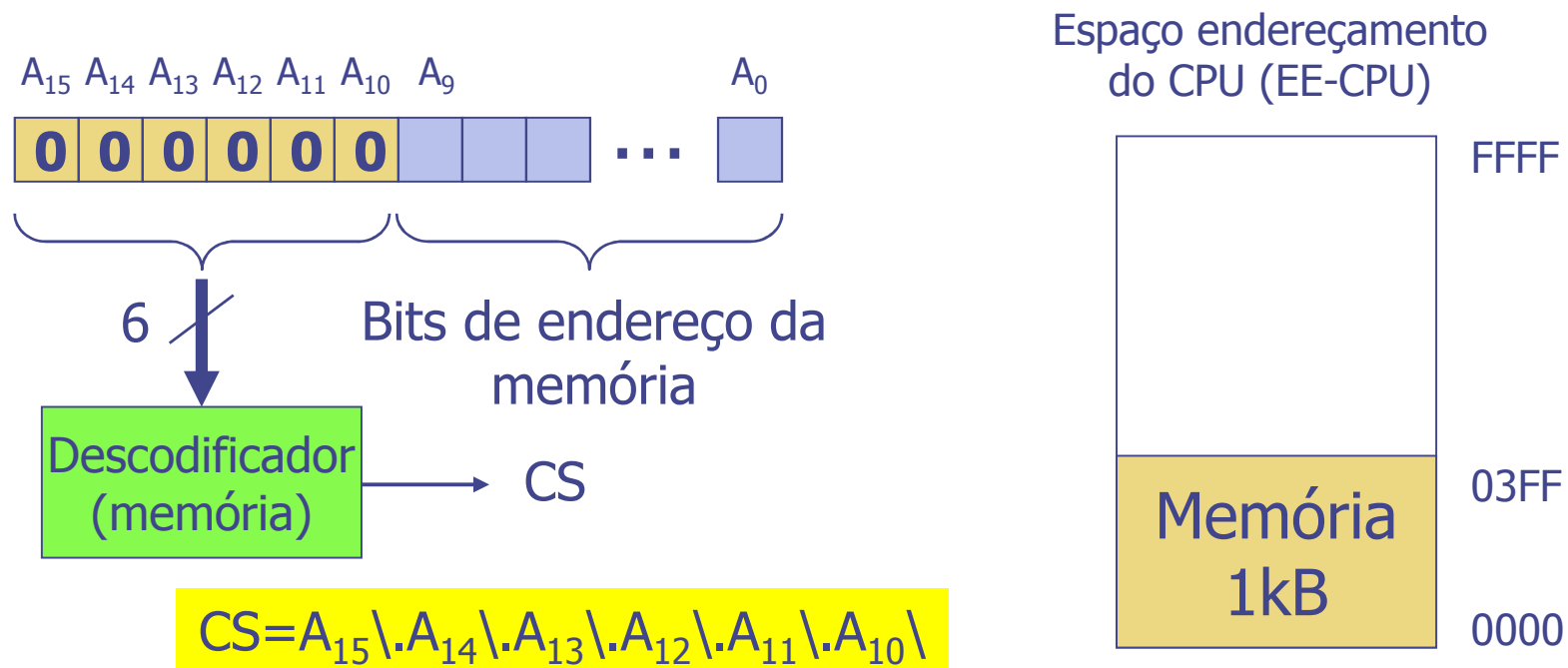
- Solução 1 – utilizar todos os bits possíveis, ex. **000000**. Isto significa que um endereço só é válido para aceder à memória se tiver os 6 bits mais significativos a 0



- A memória ocupa 1k do espaço de endereçamento
- Apenas 1 endereço possível para cada posição de memória

Descodificação de endereços – descodificação parcial

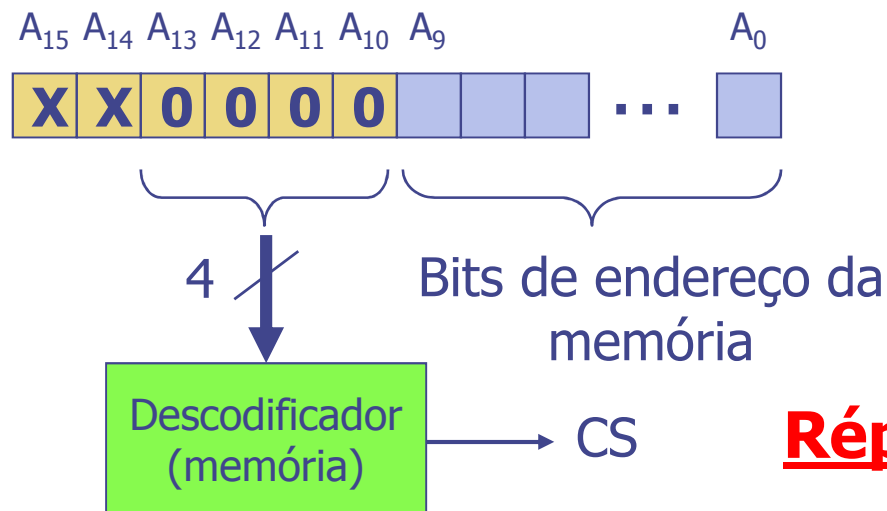- Solução 2 – usar A13, A12, A11 e A10 e ignorar A15 e A14, e.g. **xx0000**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A15 e A14, mas tem que ter os bits A13 a A10 a 0




- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para cada posição de memória)

$$CS = A_{13} \setminus . A_{12} \setminus . A_{11} \setminus . A_{10} \setminus$$


- A zona ocupada não é contígua

Réplicas

 


Descodificação de endereços – descodificação parcial

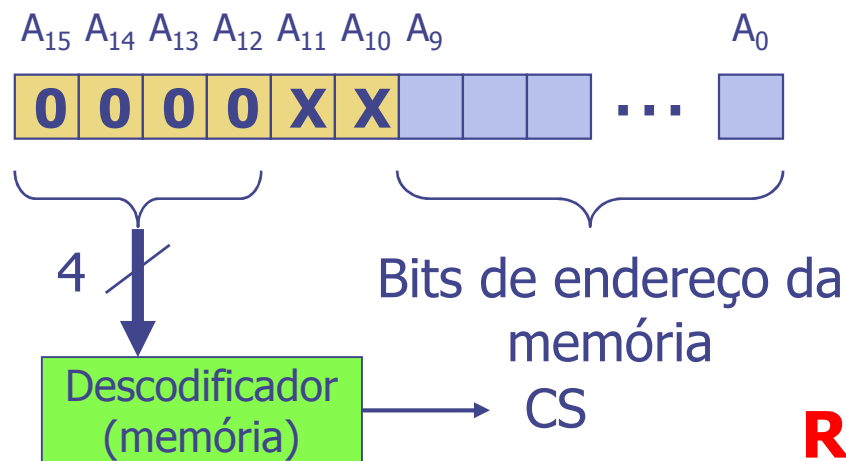- Solução 3 – usar A15, A14, A13 e A12 e ignorar A11 e A10, e.g. **0000xx**. Isto significa que um endereço válido para aceder à memória não depende do valor dos bits A11 e A10, mas tem que ter os bits A15 a A12 a 0.



- A memória ocupa, artificialmente, 4k endereços do espaço de endereçamento quando necessita apenas de 1k (4 endereços possíveis para cada posição de memória)
- Zona ocupada é contígua $CS = A_{15} \setminus . A_{14} \setminus . A_{13} \setminus . A_{12} \setminus$

Réplicas

 

Descodificação de endereços – exercício


- Escrever a equação lógica do descodificador de endereços para uma memória de 4 kByte, mapeada num espaço de endereçamento de 16 bits, que respeite os seguintes requisitos:
 - Endereço-base: 0x6000; descodificação total.

$$4 \text{ kByte} = 2^{12} \quad (2^{12} - 1 = 0x0FFF)$$

$$\text{Endereço final da memória: } 0x6000 + 2^{12} - 1 = 0x6FFF$$

0110000000000000 (0x6000)

0110111111111111 (0x6FFF)

 

4 bits → Descodificação

12 bits → memória


- Lógica positiva: $CS = A_{15} \cdot A_{14} \cdot A_{13} \cdot A_{12}$
- Lógica negativa: $CS = A_{15} + A_{14} + A_{13} + A_{12}$

Descodificação de endereços – exercícios

 1. Suponha que, no exercício anterior, não se descodificaram os bits A14 e A12, resultando na expressão $CS\ = A15 + A13\$
 - a) Indique as gamas do espaço de endereçamento de 16 bits ocupadas pela memória.
 - b) Indique os endereços possíveis para aceder à 15ª posição da memória.
2. Escreva as equações lógicas dos 4 descodificadores necessários para a geração dos sinais de seleção para cada um dos dispositivos do exemplo do slide 16.


Gerador de sinais de seleção programável

- Como se viu anteriormente, os N bits do espaço de endereçamento podem, para efeitos de descodificação de endereços e endereçamento, ser divididos em dois grupos: K bits, usados para descodificação, M bits, usados para endereçamento dentro da gama descodificada




- Dimensão da gama descodificada: 2^M
- Número de gamas que podem ser descodificadas: 2^K
- Endereço inicial da gama descodificada é definida pela combinação binária dos K bits

 - O mesmo método pode ser aplicado para a sub-divisão dos M bits da gama descodificada: S bits usados para descodificação, R bits usados para endereçamento




- Dimensão da sub-gama descodificada: 2^R
- Número de sub-gamas que podem ser descodificadas: 2^S
- Endereço inicial da sub-gama descodificada é definido pelo conjunto dos bits K e S

Gerador de sinais de seleção programável

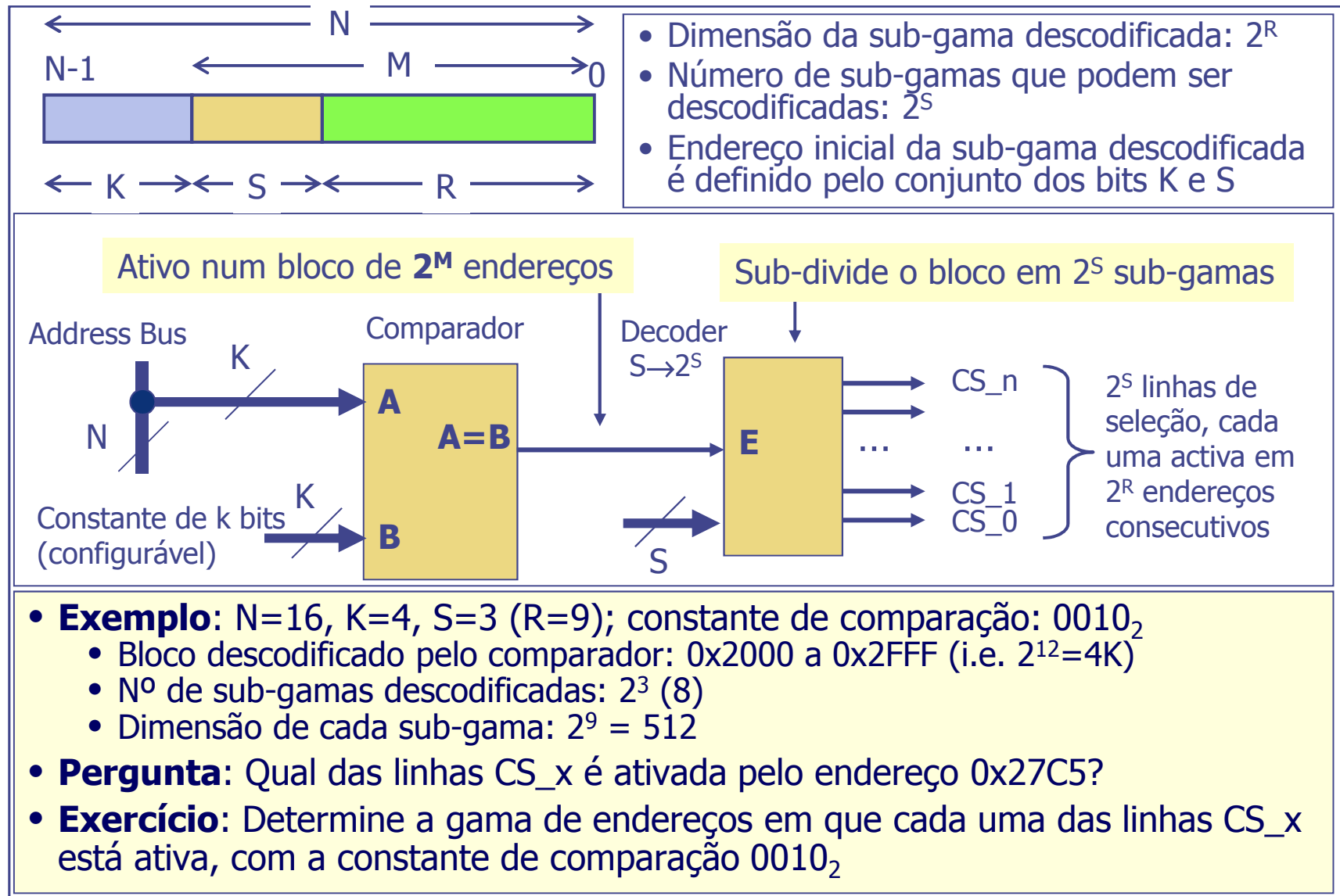


Gerador de sinais de seleção programável - exercício

 - Pretende-se gerar os sinais de seleção para 4 memórias de 1 kByte, a colocar em endereços consecutivos, de modo a formar um conjunto de 4 kByte. O endereço inicial deve ser configurável e o espaço de endereçamento é de 16 bits.



- N (16) – espaço de endereçamento
- R (10) – bits necessários para endereçar todas as posições de um circuito de memória de 1kB (1024)
- S (2) – bits usados para descodificar 4 gamas consecutivas de 1k cada
- K – bits usados para atribuir o endereço inicial da gama de 4k descodificada. Número de bits: $16 - (10 + 2) = 4$

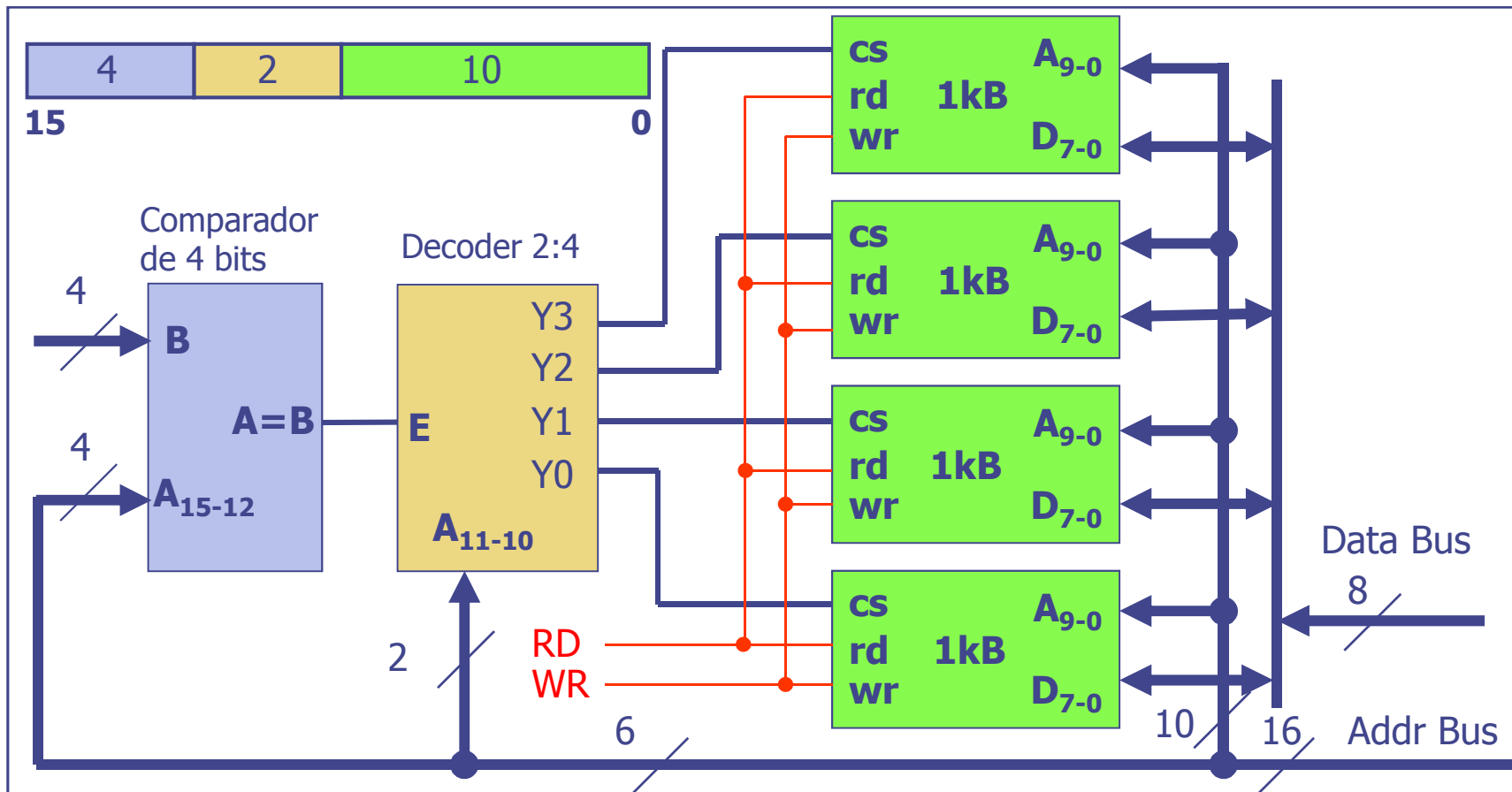Gerador de sinais de seleção programável - exercício




- Exercício. Com $B=1011_2$:
 - Indique qual a memória selecionada quando o endereço é 0xB935;
 - Construa o mapa de memória com os endereços inicial e final de cada uma das 4 memórias.

Gerador de sinais de seleção programável - exercícios

1. Pretende-se gerar os sinais de seleção para os seguintes 4 dispositivos: 1 porto de saída de 1 byte, 1 memória RAM de 1 kByte (byte-addressable), 1 memória ROM de 2 kByte (byte-addressable), 1 periférico com 5 registos de 1 byte cada um. O espaço de endereçamento a considerar é de 20 bits.
 - a) Desenhe o gerador de linhas de seleção para estes 4 dispositivos, baseando-se no modelo discutido nos slides anteriores e usando a mesma sub-gama para o periférico e para o porto de saída de 1 byte.
 - b) Especifique a dimensão de todos os barramentos e quais os bits que são usados.
 - c) Desenhe o mapa de memória com o endereço inicial e final do espaço efetivamente ocupado por cada um dos 4 dispositivos, considerando para o conjunto um endereço-base por si determinado.
2. O periférico com 5 registos, do exercício anterior, tem um barramento de endereços com três bits. Suponha que esses bits estão ligados aos bits A0, A1 e A2 do barramento de endereços do CPU.
 - a) Usando o decodificador desenhado no exercício anterior, indique os 16 primeiros endereços em que é possível aceder ao registo 0 (selecionado com A0, A1 e A2 a 0)
 - b) Repita o exercício anterior supondo que os 3 bits do barramento de endereços do periférico estão ligados aos bits A2, A3 e A4 do barramento de endereços.

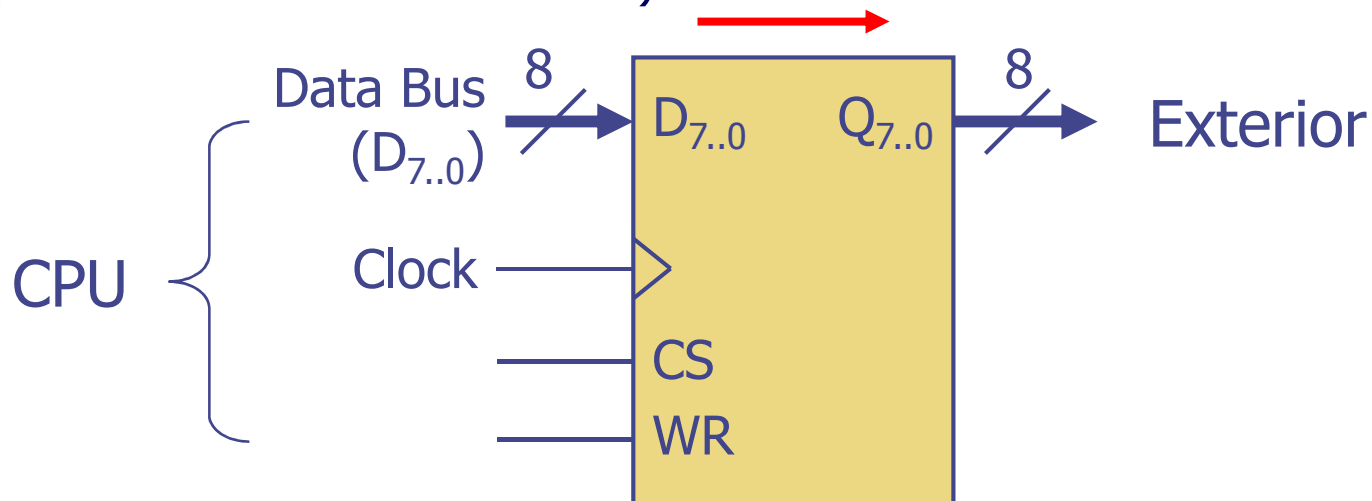Exemplos de portos de E/S – porto de saída de 8 bits

- Porto de saída de 8 bits (um porto de saída é um dispositivo com capacidade de armazenamento)




- O porto armazena informação proveniente do CPU, transferida durante uma operação de escrita na memória (fase MEM das instruções *sw*, *sb*, no caso do MIPS)
- A escrita no porto é feita na transição ativa do relógio se os sinais "CS" e "WR" estiverem ambos ativos
- O sinal "CS" é gerado pelo decodificador de endereços: fica ativo se o endereço gerado pelo CPU coincidir com o endereço atribuído ao porto

Porto de saída de 8 bits (descrição em VHDL)


```
entity OutPort is
    port(clk, wr, cs : in std_logic;
          dataIn      : in std_logic_vector(7 downto 0);
          dataOut      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end OutPort;
architecture behav of OutPort is
begin
    process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            if(cs = '1' and wr = '1') then
                dataOut <= dataIn;
            end if;
        end if;
    end process;
end behav;
```

Porto de saída de 8 bits

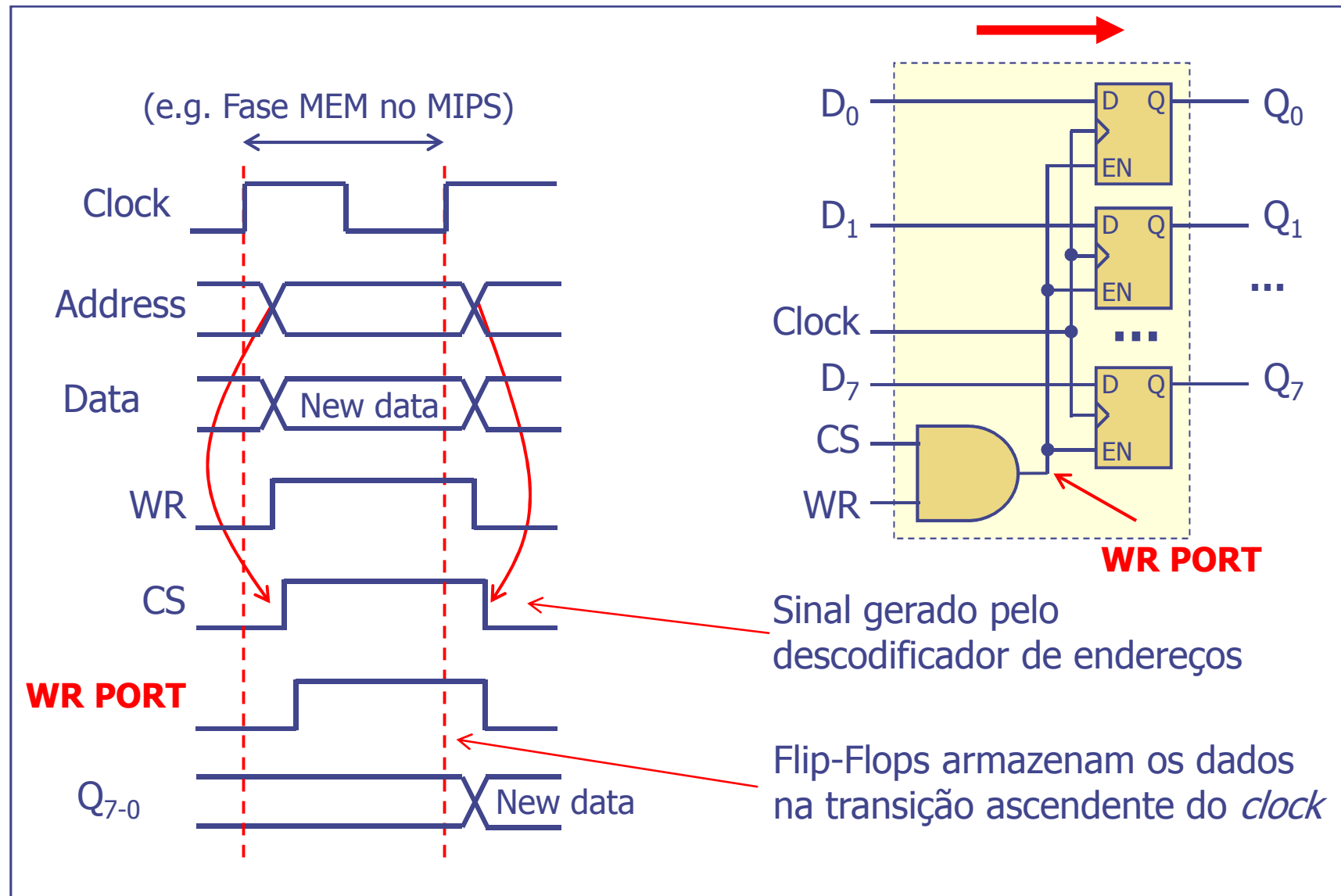

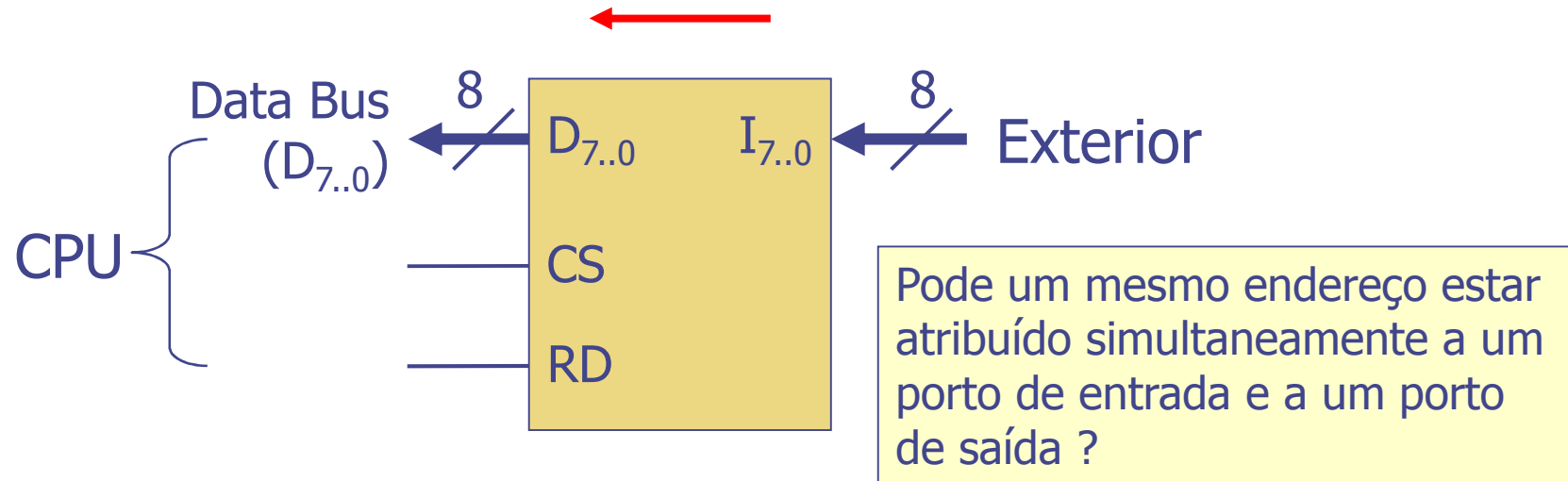Exemplos de portos de E/S – porto de entrada de 8 bits

- Porto de entrada de 8 bits (em geral, um porto de entrada não tem capacidade de armazenamento)




- A informação presente nas 8 linhas de entrada ($I_{7..0}$) é transferida para o CPU durante uma operação de leitura (fase MEM das instruções lw , lb no caso do MIPS)
- As saídas $D_{7..0}$ têm obrigatoriamente portas *tri-state* que só são ativadas quando estão ativos, simultaneamente, os sinais "CS" e "RD"
- Ao nível do porto, a operação de leitura é assíncrona, pelo que não é necessário o sinal de relógio

Porto de entrada (descrição em VHDL)

```
entity InPort is
    port(rd, cs  : in  std_logic;
          dataIn : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          dataOut : out std_logic_vector(7 downto 0));
end InPort;
architecture behav of InPort is
begin
    process(rd, cs, dataIn)
    begin
        if(cs = '1' and rd = '1') then
            dataOut <= dataIn;
        else
            dataOut <= (others => 'Z');
        end if;
    end process;
end behav;
```

Porto de entrada de 8 bits

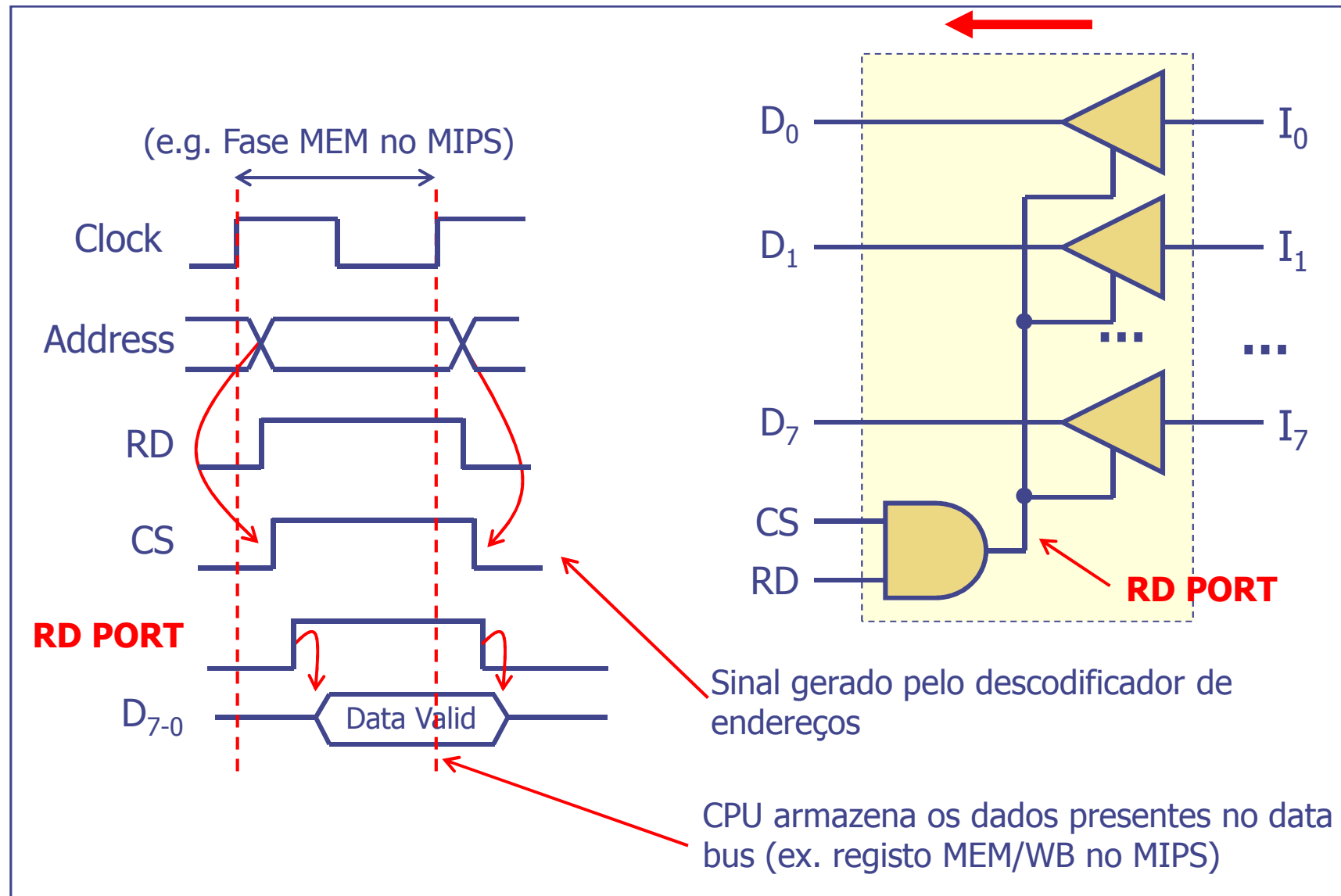


Portos de I/O no PIC32

- O microcontrolador PIC32MX795F512H disponibiliza vários portos de I/O, com várias dimensões (16 bits, no máximo), identificados com as siglas:
 - RB (16 bits, I/O)
 - RC (1 bit, I/O)
 - RD (8 bits, I/O)
 - RE (4 bits, I/O)
 - RF (5 bits, I/O)
 - RG (4 de I/O + 2 I)
- Cada um dos bits de cada um destes portos pode ser configurado, por programação, como entrada ou saída
- Ou seja, **um porto de I/O de n bits do PIC32 é um conjunto de n portos de I/O de 1 bit**

Portos de I/O no PIC32


- Cada um dos portos (B a G) tem associado um total de 12 registos de 32 bits. Desses, os que vamos usar são:
 - **TRIS** – usado para configuração do porto (entrada ou saída)
 - **PORT** – usado para ler valores de um porto de entrada
 - **LAT** – usado para escrever valores num porto de saída
- A configuração de cada um dos bits de um porto, como entrada ou saída, é feita através dos registos **TRISx** ("Tri-state" *registers*), em que **x** é a letra que identifica o porto (B a G)
 - **TRISxn = 1**, bit **n** do porto **x** configurado como entrada
 - **TRISxn = 0**, bit **n** do porto **x** configurado como saída

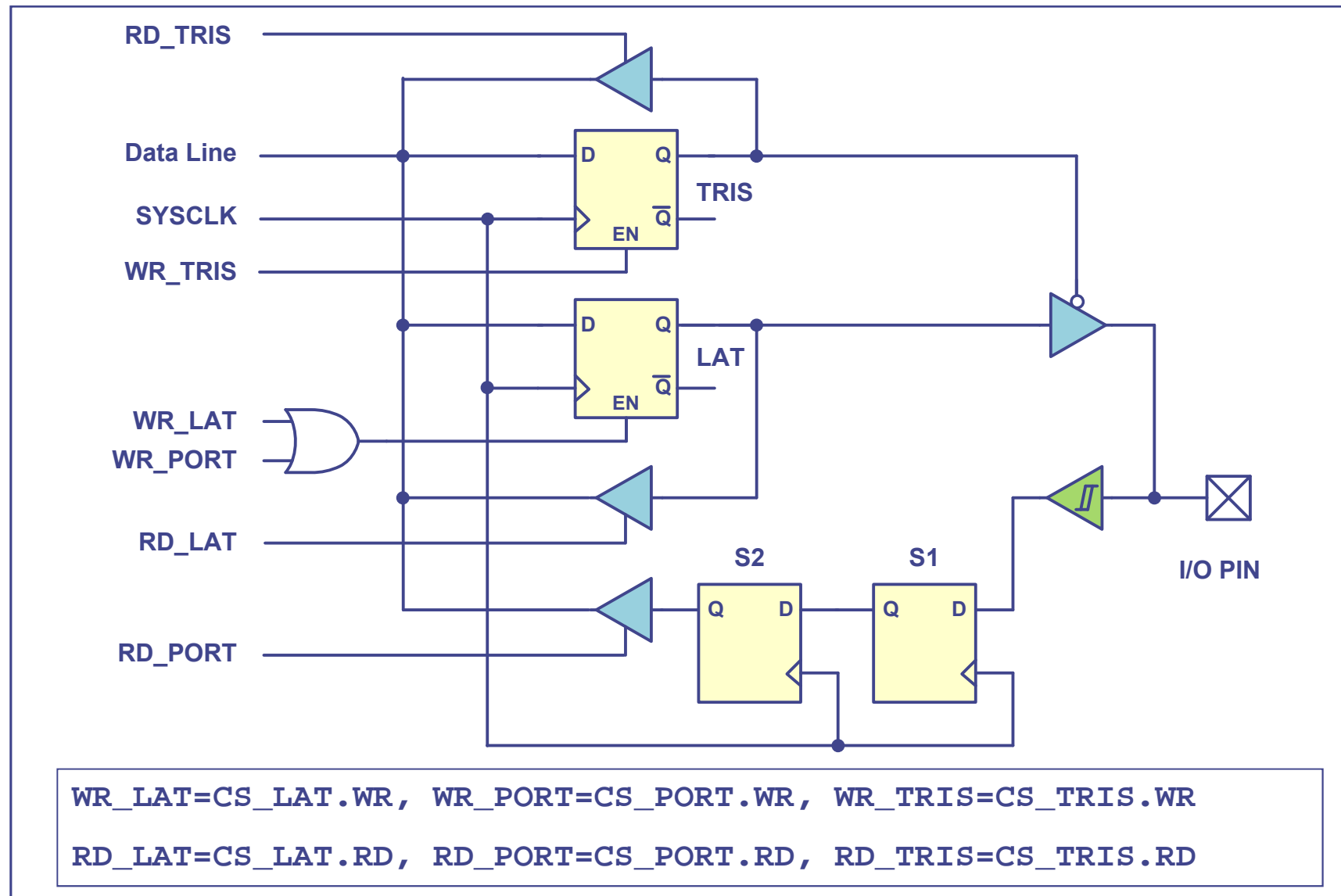Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32




Descodificação de endereços para acesso aos portos

 - Os sinais que permitem a escrita e a leitura dos 3 registos de um porto (TRIS, PORT e LAT) podem ser obtidos do seguinte modo:



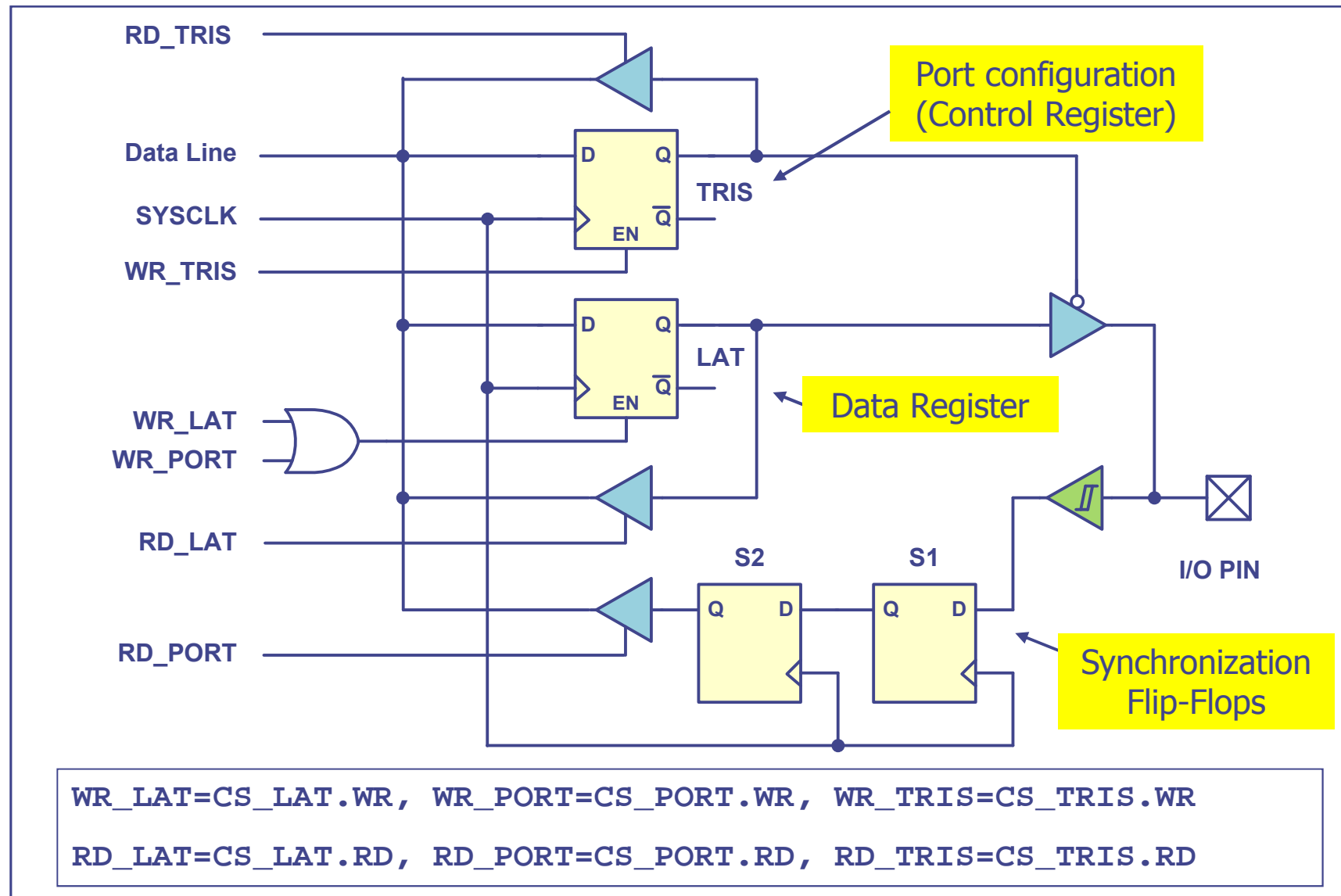
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32




Portos de I/O no PIC32

- A escrita no porto é efetuada no endereço referenciado pelo identificador **LATx**, em que x é a letra que identifica o porto
- A leitura do porto é feita do endereço referenciado por **PORTx**
- Os portos estão mapeados no espaço de endereçamento unificado do PIC32 (ver aula 2), em endereços definidos pelo fabricante
- Exemplos: Endereço de **TRISB**: **0xBF886040**
 Endereço de **PORTB**: **0xBF886050**
 Endereço de **LATB**: **0xBF886060**
- Cada porto de entrada inclui uma porta *schmitt trigger* (comparador com histerese) que tem o objetivo de melhorar a imunidade ao ruído
- Ainda no porto de entrada, o sinal exterior passa por um *shift register* de duas posições antes de chegar à linha de dados do CPU ("data line")
- O *shift register* sincroniza o sinal externo (assíncrono) com o instante de leitura do CPU. Os dois *flip-flops* impõem um atraso de, até, dois ciclos de relógio na propagação do sinal até ao barramento de dados

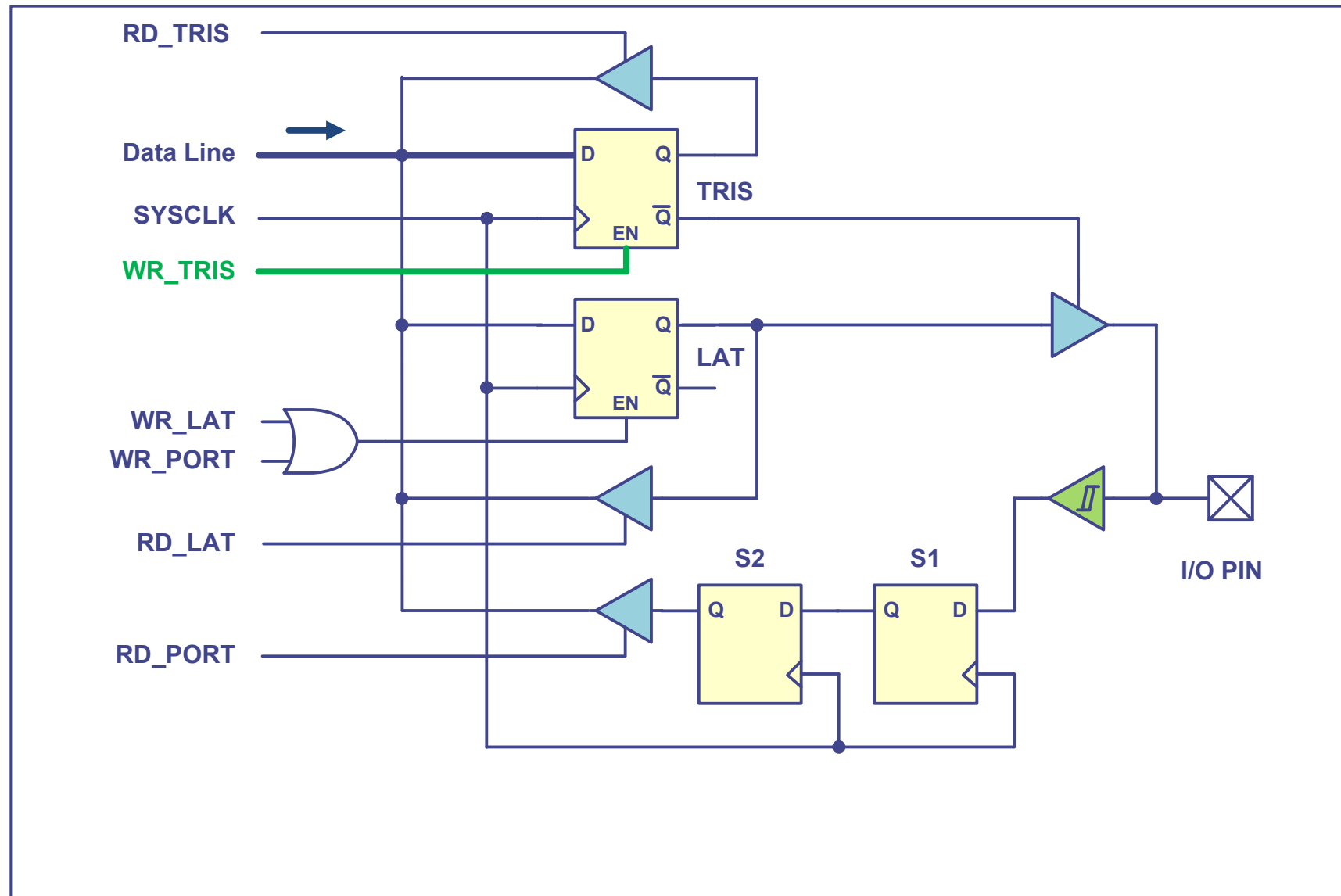
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



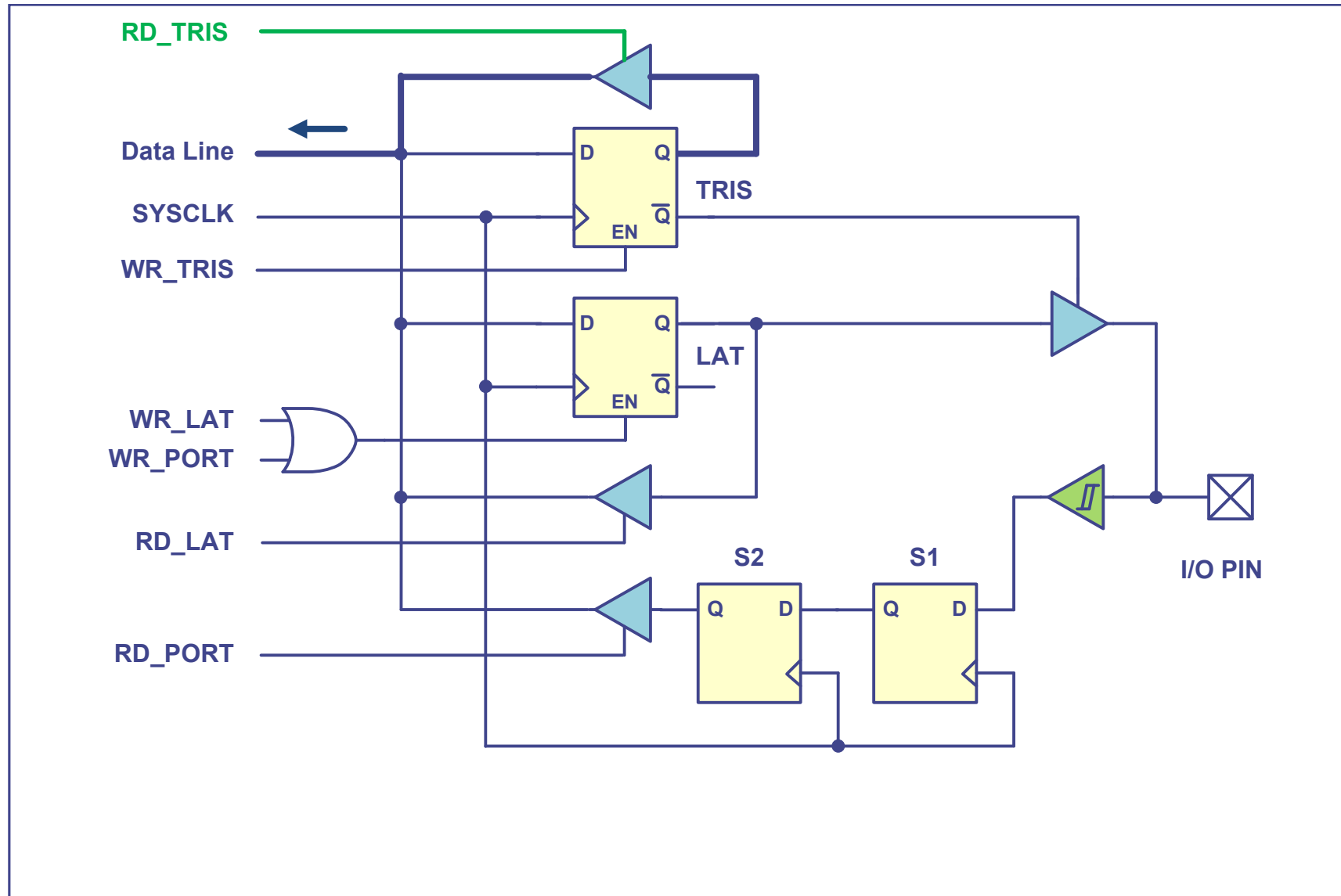
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



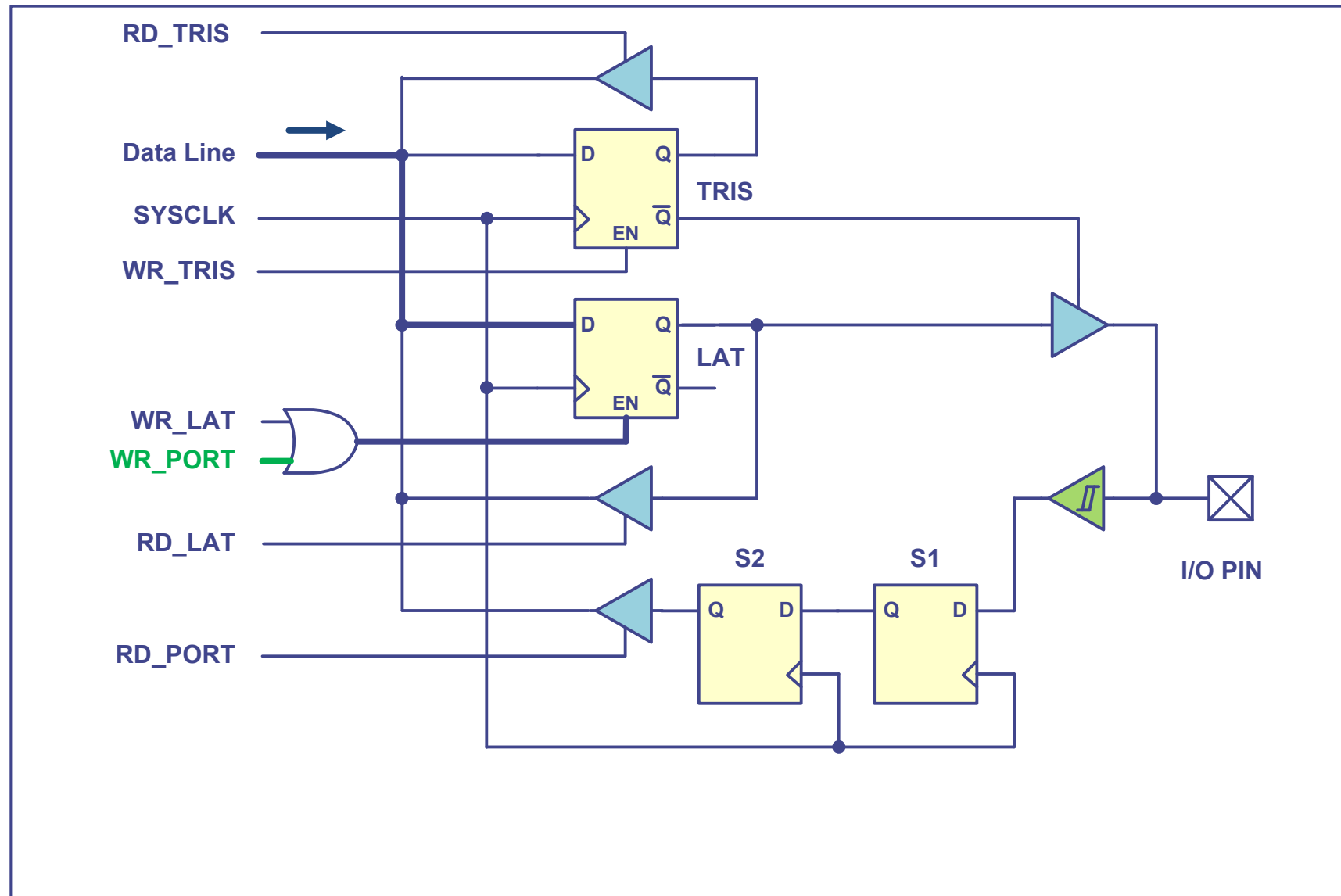
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



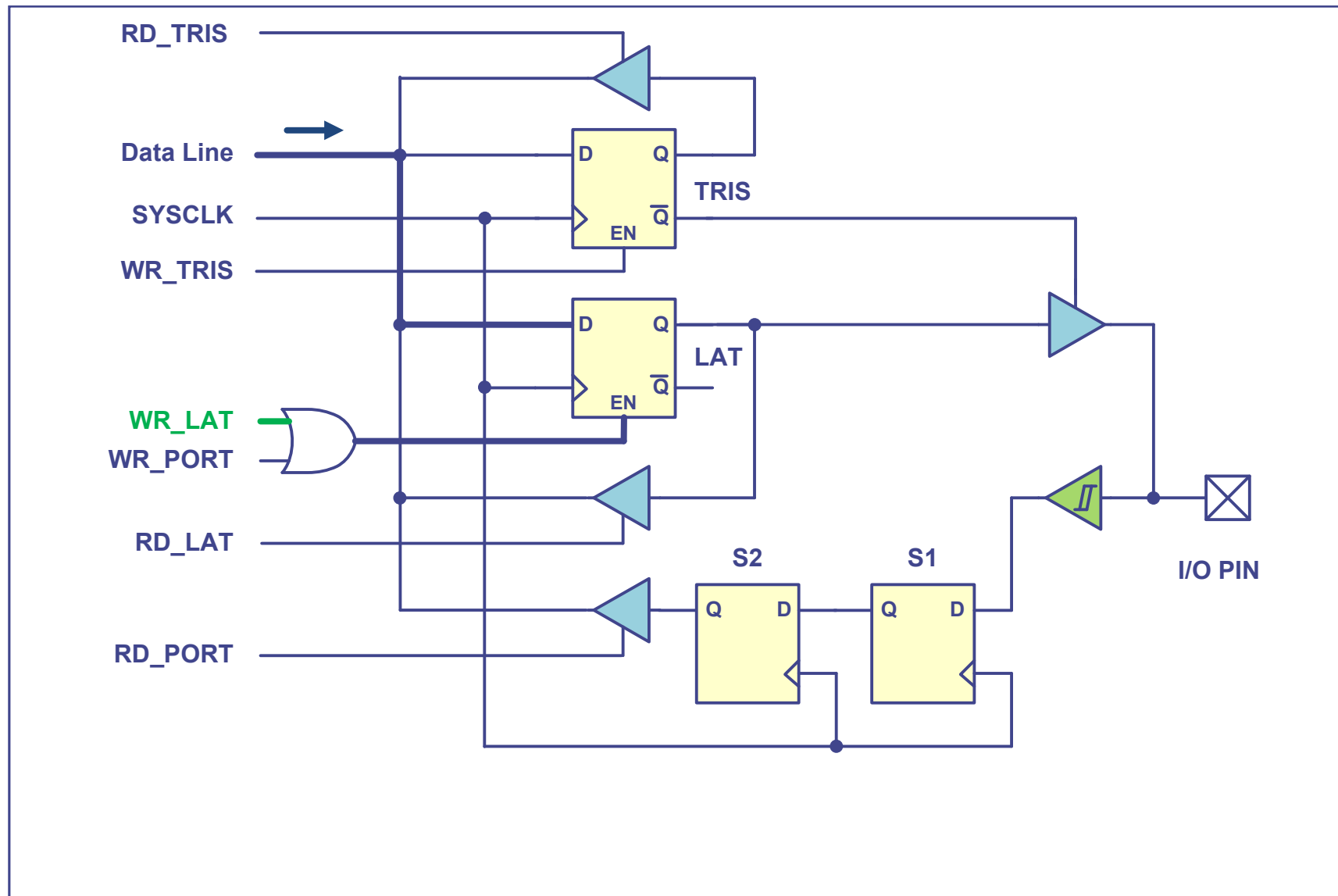
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



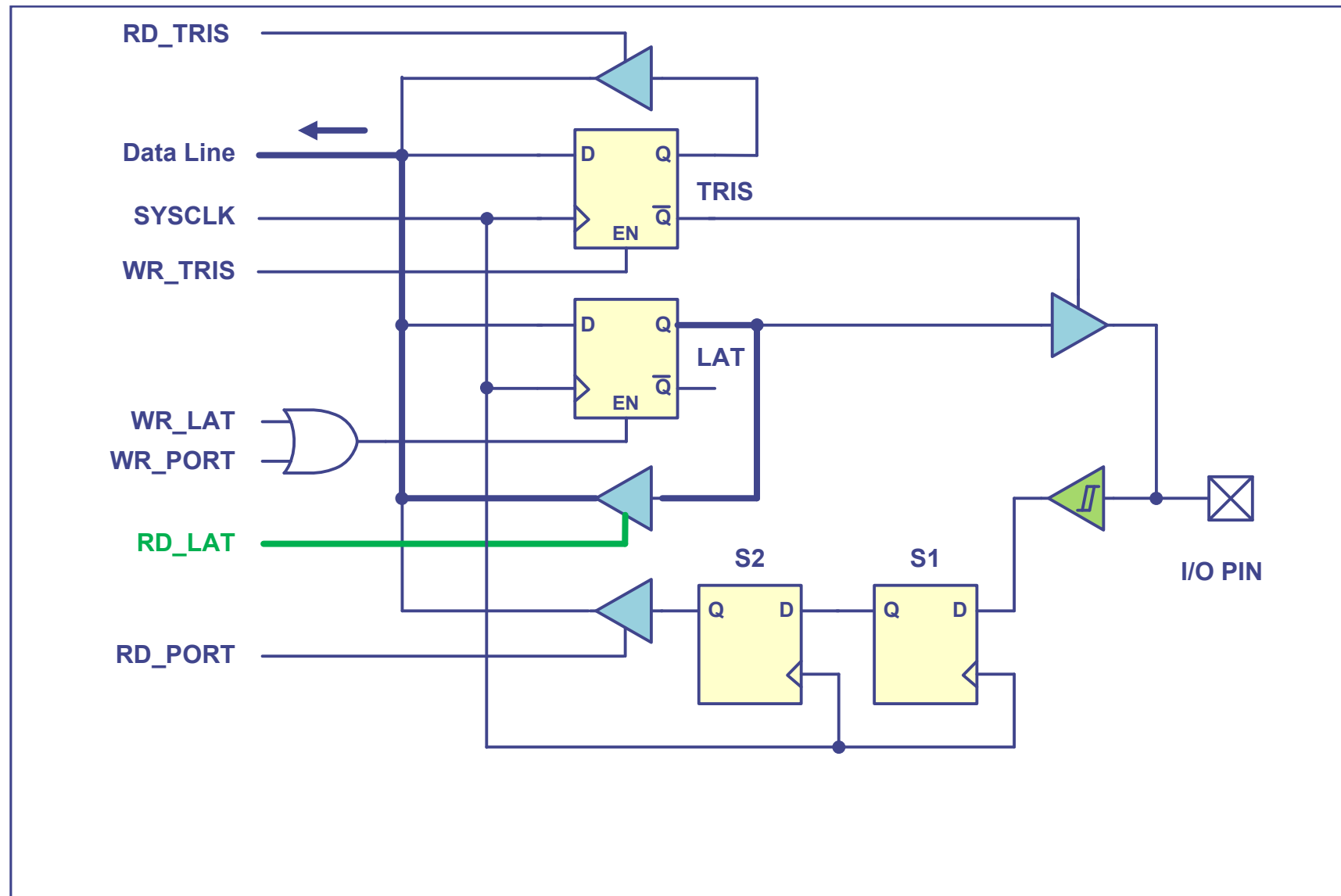
Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



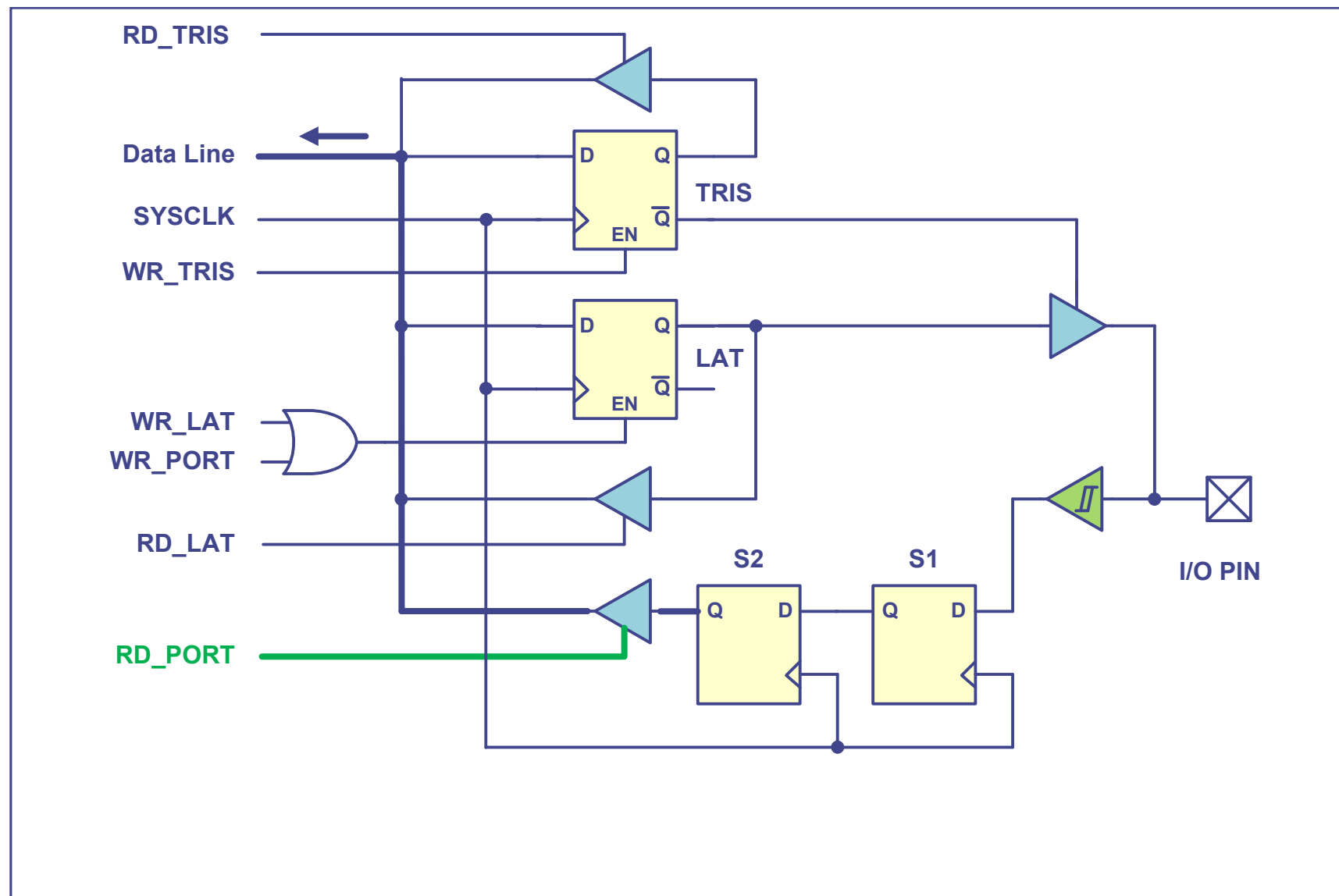Modelo simplificado de um porto de I/O de 1 bit no PIC32



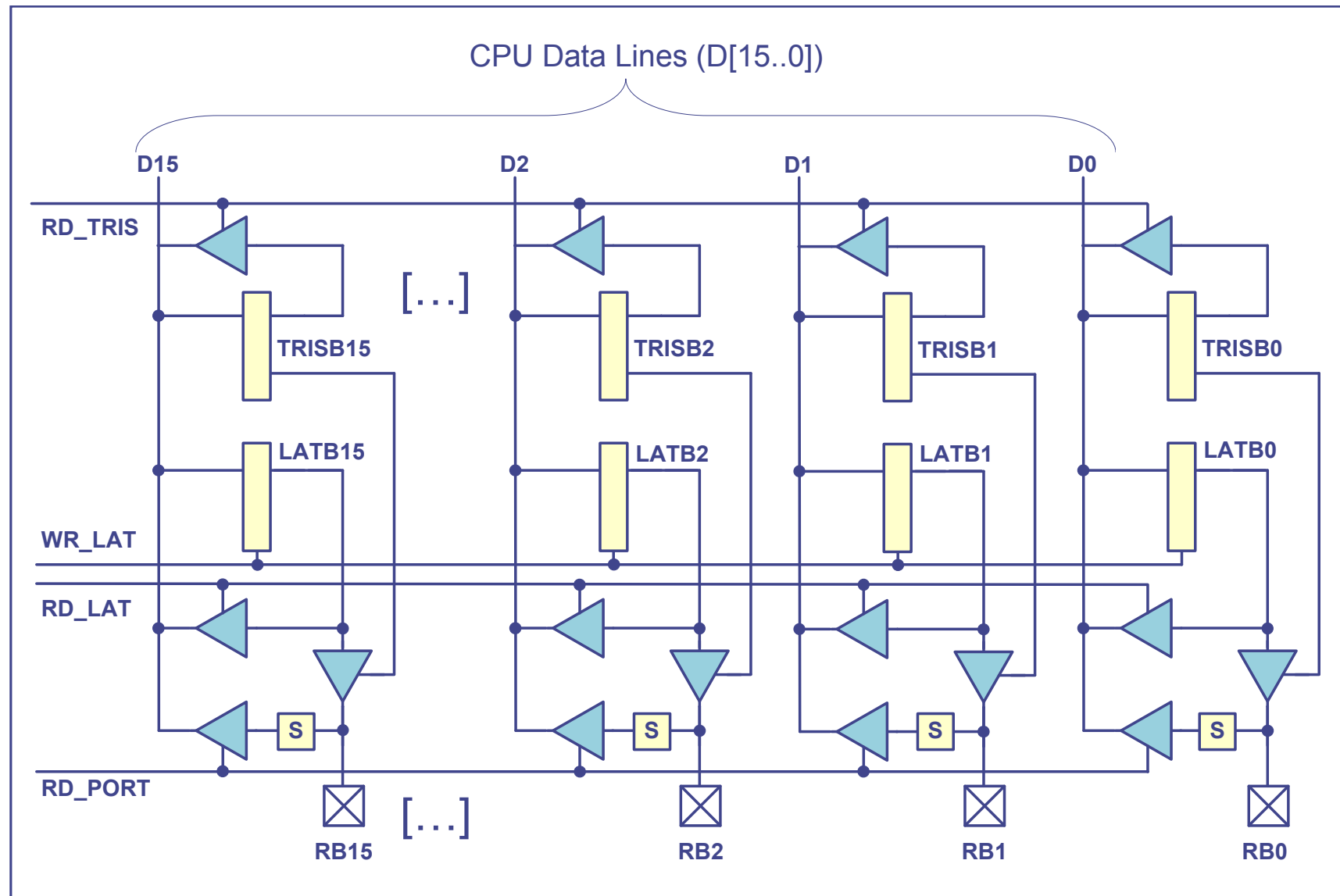Modelo simplificado de um porto de I/O no PIC32



Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Configurar o bit 0 do porto D (RD0) como saída. Gerar nesse porto um sinal de 1 Hz (i.e. RD0=1 durante 0.5s, RD0=0 durante 0.5s)

```
.equ    SFR_BASE_HI, 0xBF88
.equ    TRISD, 0x60C0      # TRISD address is 0xBF8860C0
.equ    LATD, 0x60E0       # LATD address is 0xBF8860E0
.data
.text
.globl  main
main:   lui    $t0, SFR_BASE_HI # 16 MSbits of port addresses
        lw     $t1, TRISD($t0)  # Read TRISD register
        andi   $t1, $t1, 0xFFFF # Modify bit 0 (0 is OUT)
        sw     $t1, TRISD($t0)  # Write TRISD (port configured)
loop:   lw     $t1, LATD($t0)    # Read LATD
        ori    $t1, $t1, 0x0001 # Modify bit 0 (set)
        sw     $t1, LATD($t0)   # Write LATD
# put here: while(readCoreTimer() < 10000000); resetCoreTimer();
        lw     $t1, LATD($t0)   # Read LATD
        andi   $t1, $t1, 0xFFFF # Modify bit 0 (reset)
        sw     $t1, LATD($t0)   # Write LATD
# put here: while(readCoreTimer() < 10000000); resetCoreTimer();
        j      loop
```

Exemplo de configuração/utilização dos portos

- Configurar os bit 0 e 1 do porto E (RE0 e RE1) como entrada e saída, respectivamente. Em ciclo infinito, ler o valor do porto de entrada e escrever o valor lido no porto de saída

```
.equ    SFR_BASE_HI, 0xBF88
.equ    TRISE, 0x6100    # TRISE address is 0xBF886100
.equ    PORTE, 0x6110    # PORTE address is 0xBF886110
.equ    LATE, 0x6120     # LATE address is 0xBF886120
.data
.text
.globl  main
main:   lui    $t0, SFR_BASE_HI # 16 MSbits of port addresses
        lw     $t1, TRISE($t0)  # Read TRISE register
        ori    $t1, $t1, 0x0001 # bit0 = 1 (IN)
        andi   $t1, $t1, 0xFFFFD # bit1 = 0 (OUT)
        sw     $t1, TRISE($t0)  # TRISE configured
loop:   lw     $t1, PORTE($t0)   # Read PORTE register
        andi   $t2, $t1, 0x0001 #
        sll    $t2, $t2, 1      #
        andi   $t1, $t1, 0xFFFFD # bit1 = 0
        or     $t1, $t1, $t2    #
        sw     $t1, LATE($t0)   # Write LATE register
        j      loop
```